




# Schaltkreis- und Systementwurf
 
## Teil 4: Digitale CMOS Schaltungen




- CMOS Technologie
- CMOS Logik
- Timing von CMOS Schaltungen
- Verlustleistung von CMOS Schaltungen
- Standardzellenbibliotheken
- SRAM
- I/O Zellen

- Ergänzende Vorlesungen:
  - Elektronische Bauelemente
  - Halbleitertechnologie
  - Schaltungstechnik
- Weiterführende Vorlesungen:
  - VLSI Prozessorentwurf
  - Neuromorphe VLSI-Systeme
  
- Literaturempfehlungen:
  - CMOS, Circuit Design, Layout and Simulation; R. Jacob Baker; IEEE Press Series on Microelectronic Systems, 3<sup>rd</sup> Edition, 2011
  - Halbleiter-Schaltungstechnik; Ulrich Tietze, Christoph Schenk; Springer; 2002



 
# CMOS Technologie



- Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) Technologie
- Integration von n-Kanal (NMOS) und p-Kanal (PMOS) Feldeffekttransistoren auf einem Siliziumchip
- Halbleiterprozess zur kostengünstigen Herstellung von integrierten digitalen, analogen und Mixed-Signal Schaltungen
- Herstellung im Waferprozess



Quelle: Intel

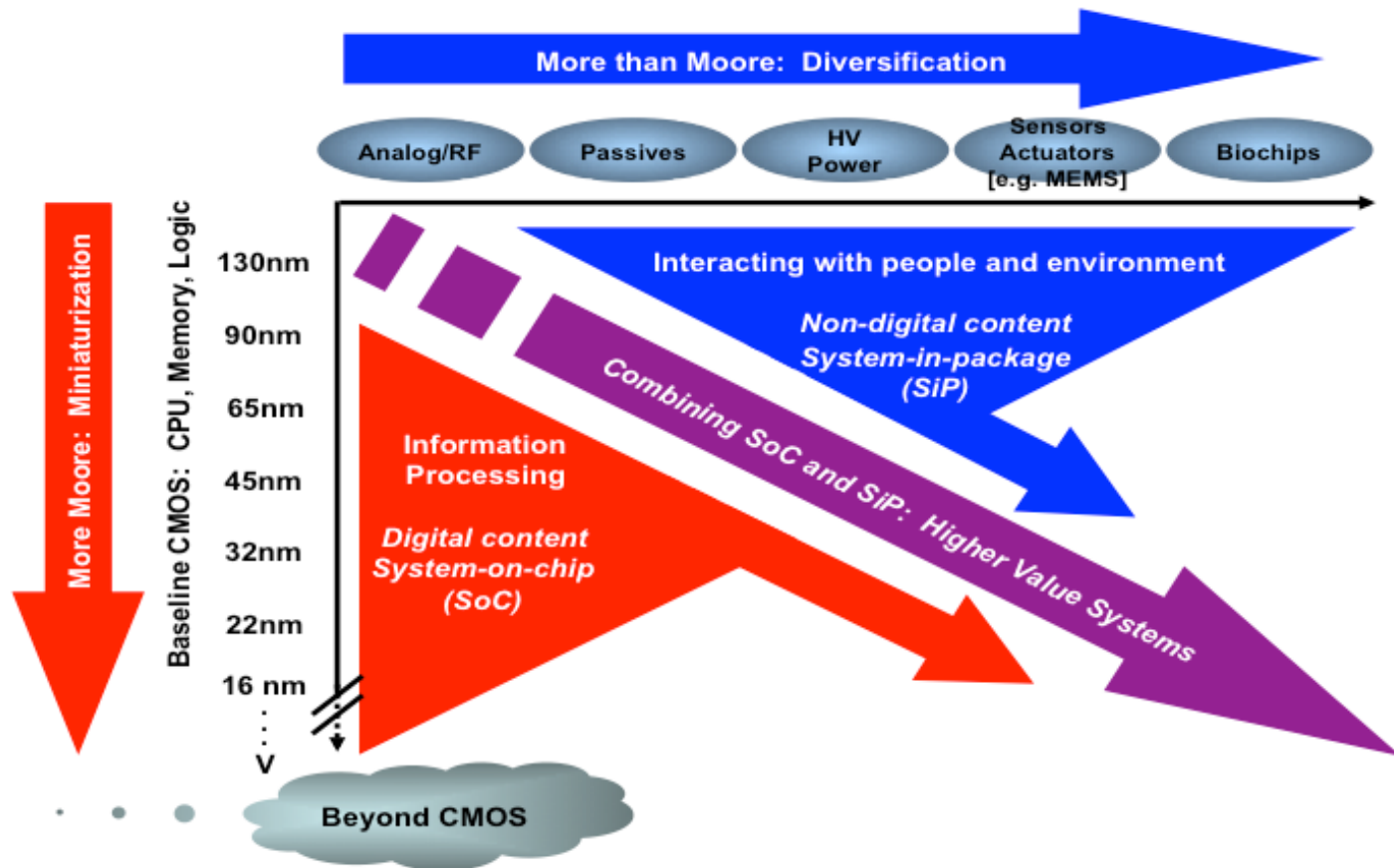


  Quelle: International Technology Roadmap for Semiconductors




D-Flip-Flop  
Drawn to Scale



— 1000 nm

 

— No End of the Road yet

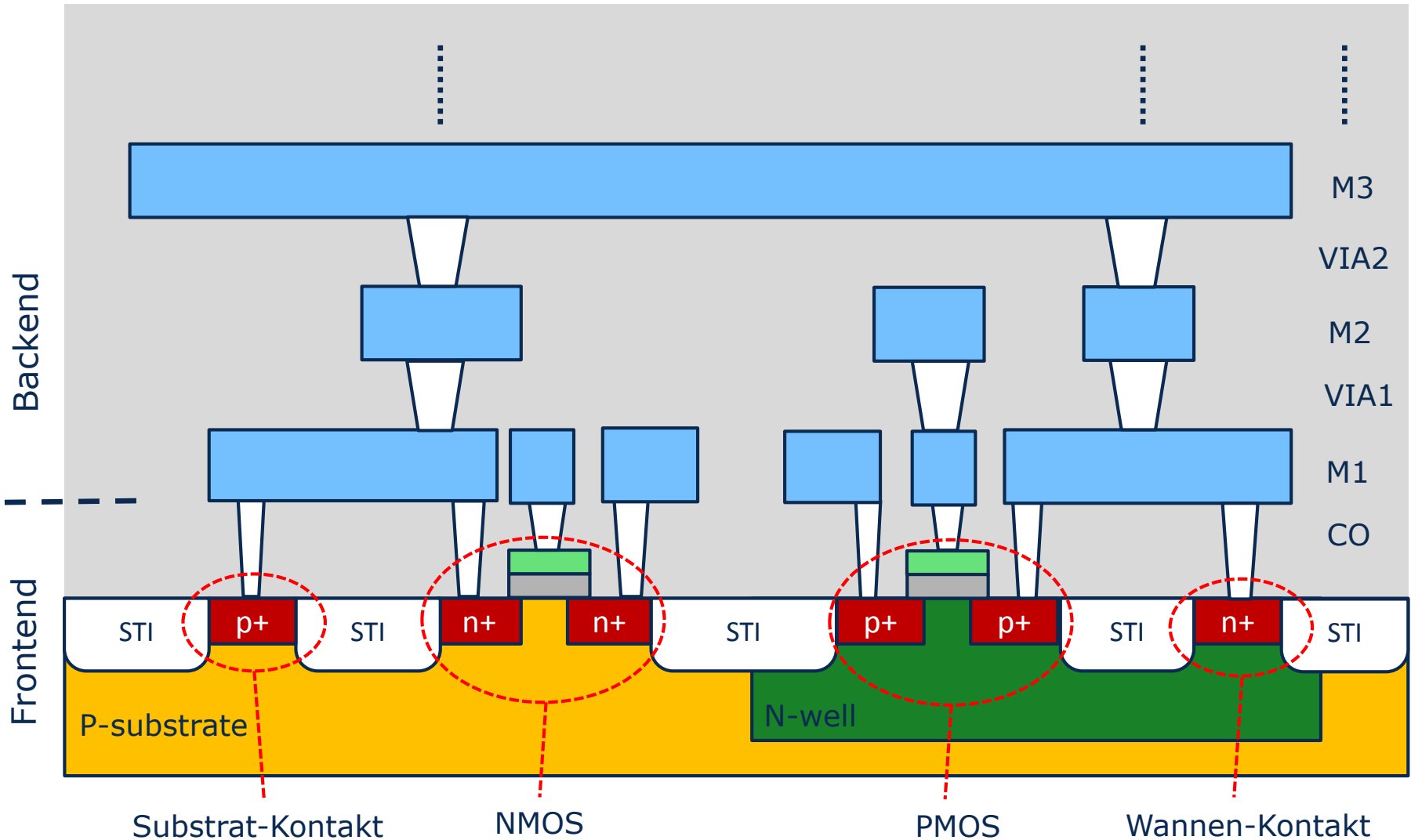






  


- Freiheitsgrade des Designers beim Schaltungsentwurf/Layoutentwurf:
  - Positionierung und Verdrahtung von NMOS und PMOS Transistoren
  - Transistor Parameter:  **$W$ ,  $L$**

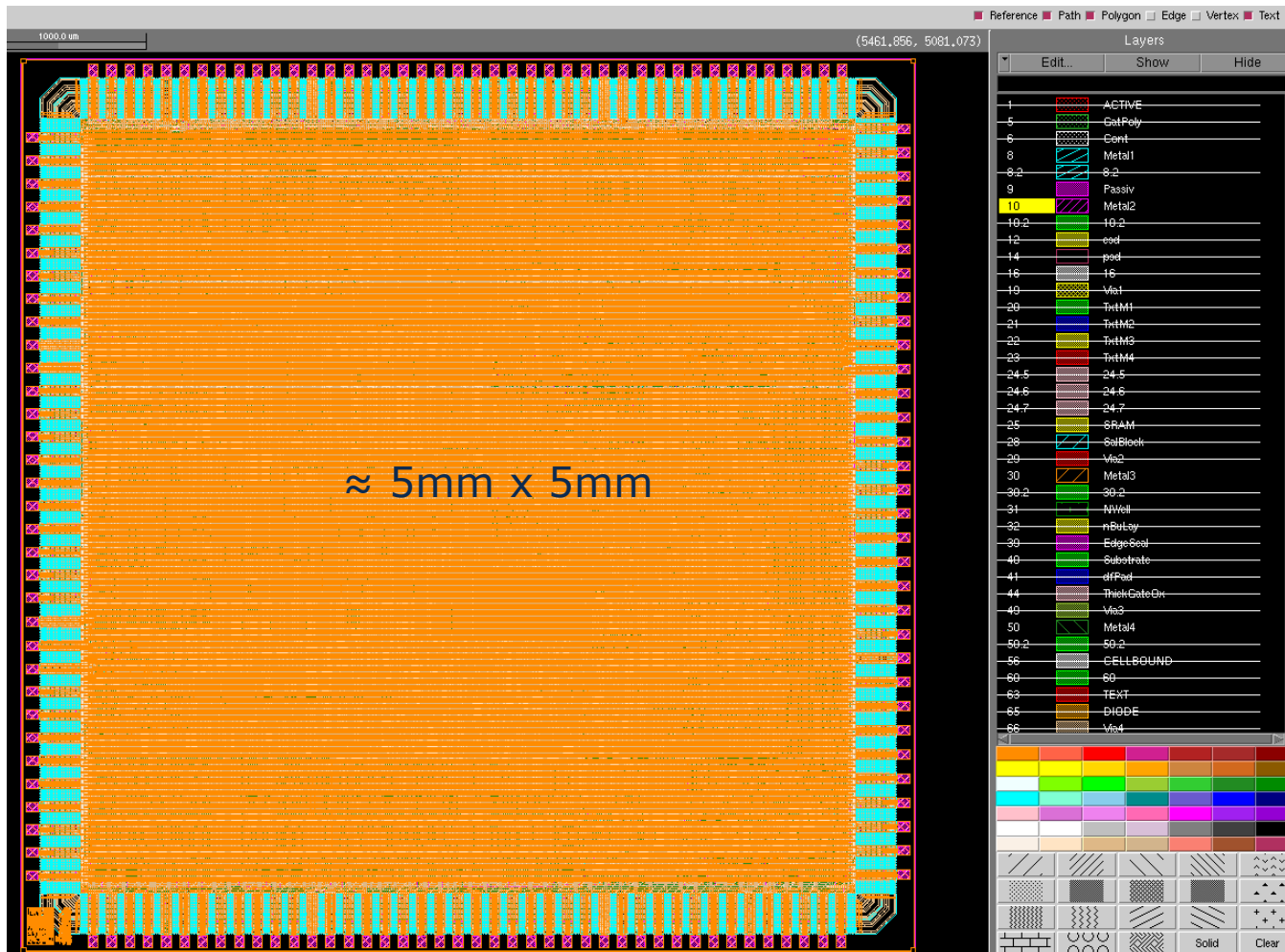- Layout zur Herstellung der Masken zur Chip Fertigung





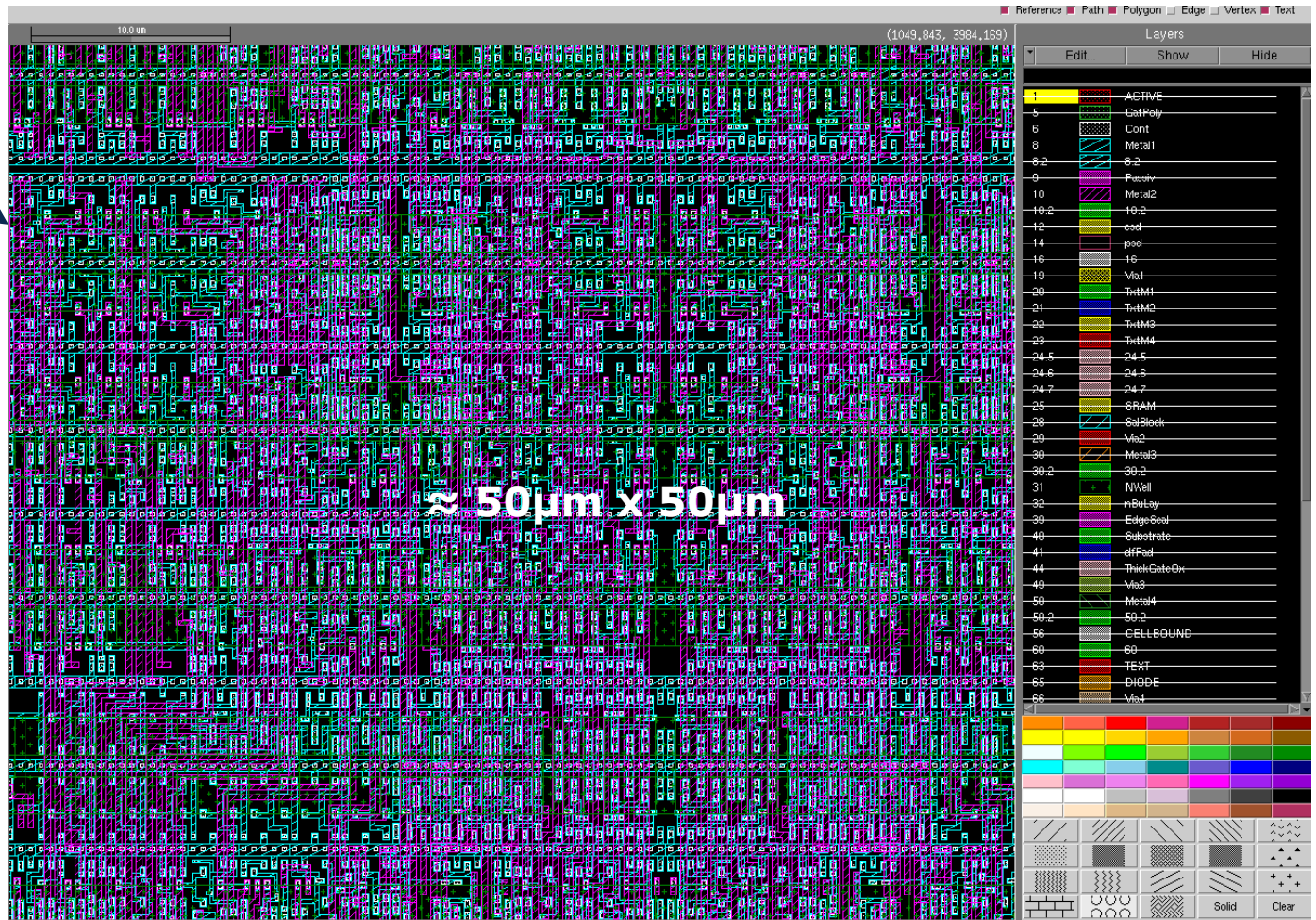 





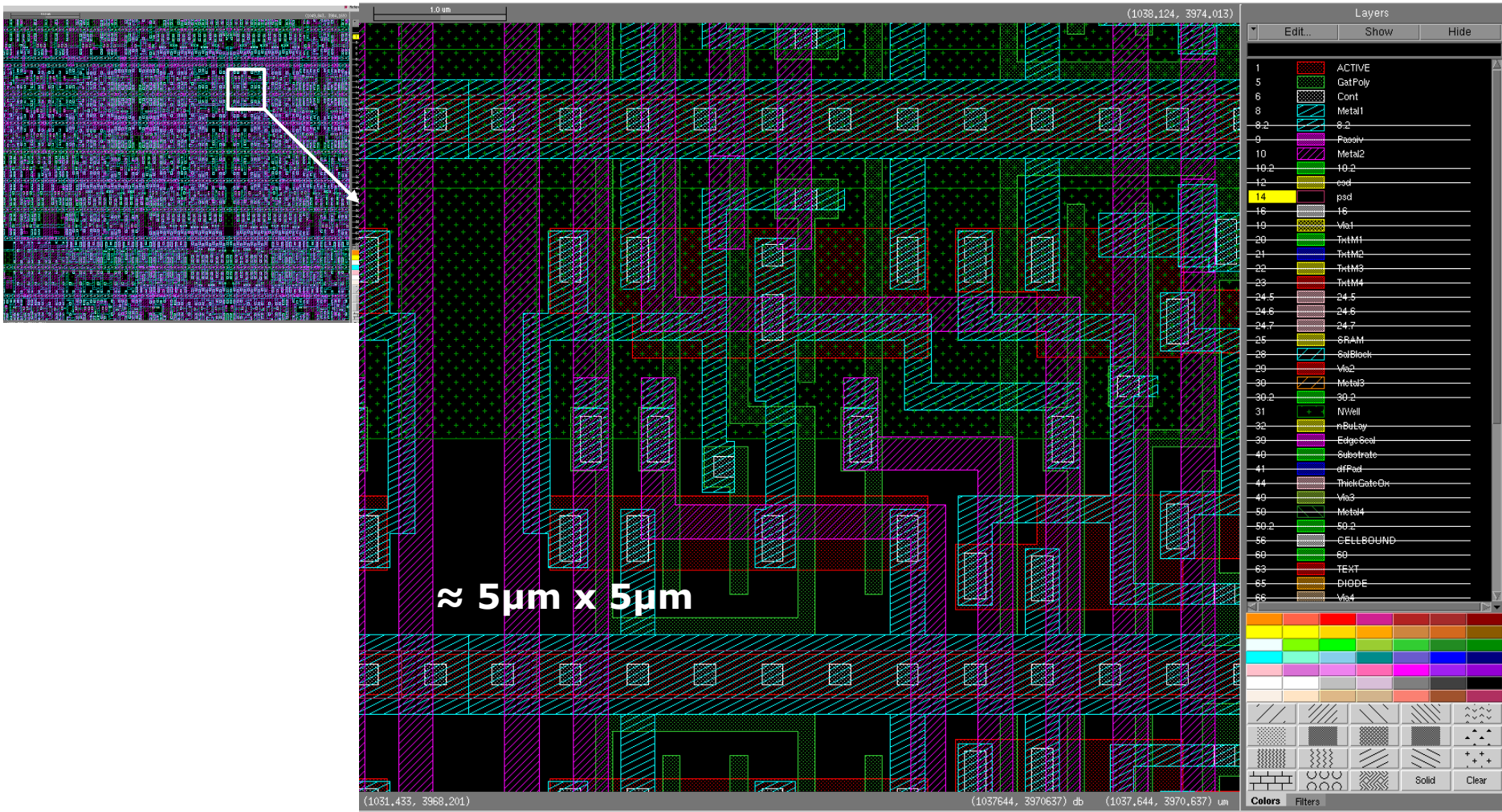


- NMOS Transistor:

  

- PMOS Transistor:

  


Transferkennlinien

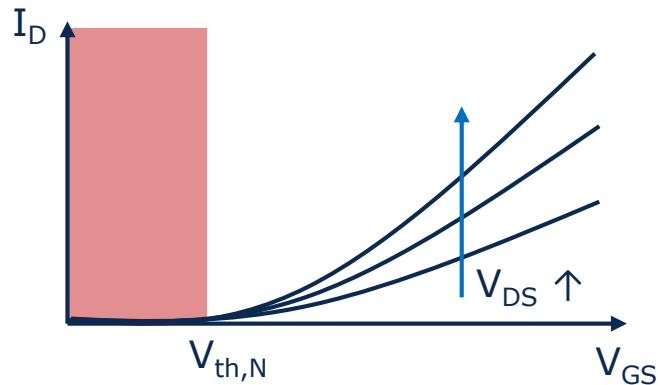


- **Sperrbereich:**  $V_{GS} < V_{th,N}$ 
  - $I_D = 0$
- **Linearer Bereich:**  $V_{DS} < V_{GS} - V_{th,N}$ 
  - $I_D = \beta_N \left( (V_{GS} - V_{th,N}) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right)$
- **Sättigungsbereich:**  $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{th,N}$ 
  - $I_D = \frac{\beta_N}{2} (V_{GS} - V_{th,N})^2 \cdot (1 + \lambda_N (V_{DS} - V_{GS} + V_{th,N}))$

Ausgangskennlinien

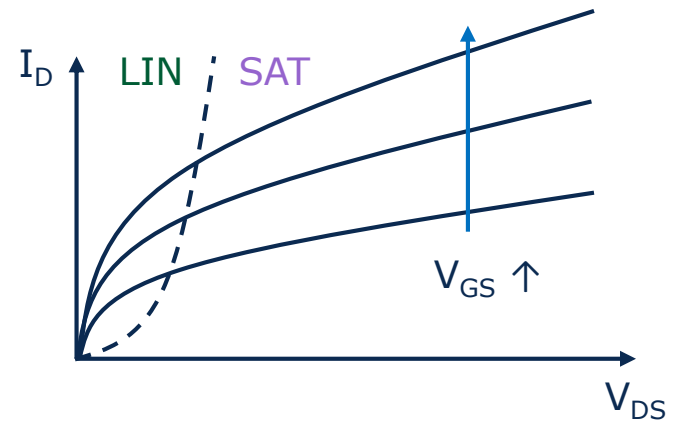


- **Schwelspannung:**
  - $V_{th,N}(V_{SB}) > 0$
- **Steilkeitskonstante:**
  - $\beta_N = KP_N \cdot \frac{W}{L} = \mu_N C_{ox} \cdot \frac{W}{L}$
  - $\mu_N > 0$
- **Kanallängenmodulation**
  - $\lambda_N(L) > 0$

Transferkennlinien


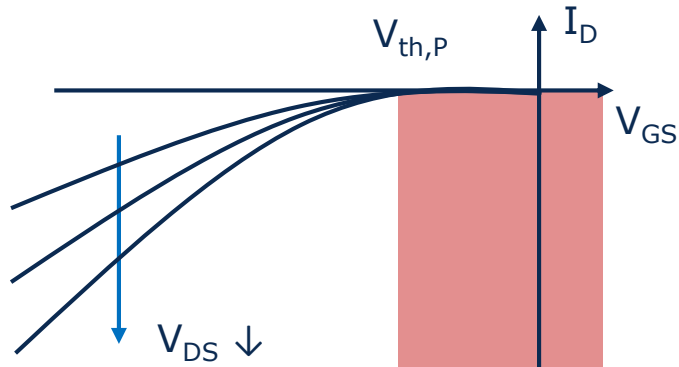


Ausgangskennlinien


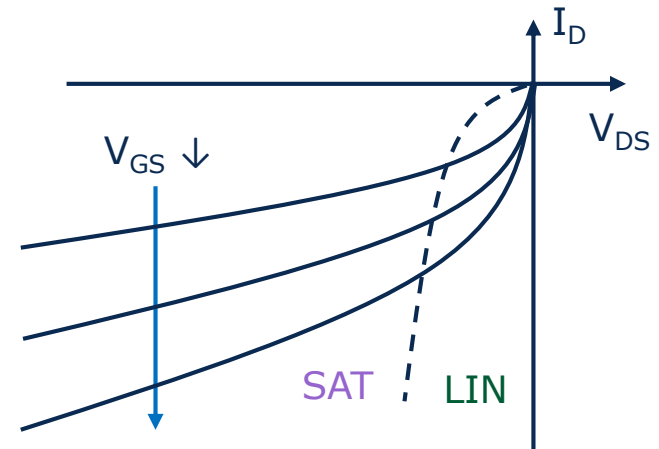


- **Sperrbereich:**  $V_{GS} > V_{th,P}$ 
    - $I_D = 0$
  - **Linearer Bereich:**  $V_{DS} > V_{GS} - V_{th,P}$ 
    - $I_D = \beta_P \left( (V_{GS} - V_{th,P}) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right)$
  - **Sättigungsbereich:**  $V_{DS} \leq V_{GS} - V_{th,P}$ 
    - $I_D = \frac{\beta_P}{2} (V_{GS} - V_{th,P})^2 \cdot (1 + \lambda_P (V_{DS} - V_{GS} + V_{th,P}))$
- **Schwellspannung:**
    - $V_{th,P}(V_{SB}) < 0$
  - **Steilkeitskonstante:**
    - $\beta_P = KP_P \cdot \frac{W}{L} = \mu_P C_{ox} \cdot \frac{W}{L}$
    - $\mu_P < 0$
  - **Kanallängenmodulation**
    - $\lambda_P(L) < 0$

- Grundelement der CMOS Logik

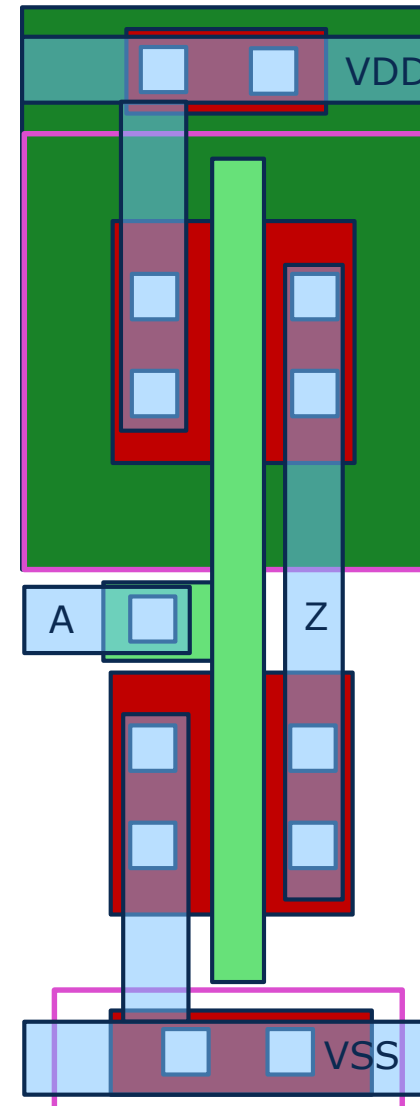 



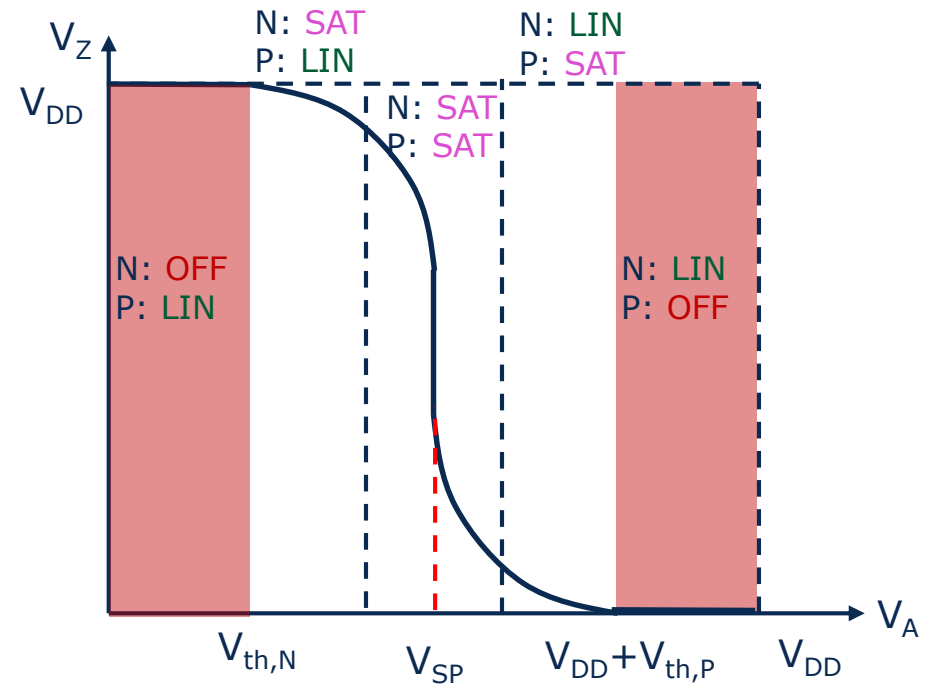 

- Berechnung der Schaltschwelle (SP):
- N: SAT, PMOS: SAT (Annahme:  $\lambda=0$ )

- $I_{D,N} = -I_{D,P}$

- $\frac{\beta_N}{2} (V_{SP} - V_{th,N})^2 = -\frac{\beta_P}{2} (V_{SP} - V_{DD} - V_{th,P})^2$

- $\rightarrow V_{SP} = \frac{(V_{DD} + V_{th,P}) - \sqrt{\frac{\beta_N}{-\beta_P}} \cdot V_{th,N}}{1 - \sqrt{\frac{\beta_N}{-\beta_P}}}$


- $\rightarrow \frac{-\beta_P}{\beta_N} = \left( \frac{V_{SP} - V_{th,N}}{V_{SP} - V_{DD} - V_{th,P}} \right)^2$

- Aufgabe: Dimensionierung der Transistoren für  $V_{SP} \approx V_{DD}/2$
- Beispiel:
  - $V_{DD} = 1.80V$
  - $V_{th,N} = 0,40V$
  - $V_{th,P} = -0,45V$
  - $KP_N \approx -2,5 \cdot KP_P$
  - $L_P = L_N = L_{min}$  (minimale Kanallänge der Technologie)

$$\begin{aligned} \bullet \quad \frac{-\beta_P}{\beta_N} &= \frac{-KP_P}{KP_N} \cdot \frac{L \cdot W_P}{L \cdot W_N} = \left( \frac{V_{SP} - V_{th,N}}{V_{SP} - V_{DD} - V_{th,P}} \right)^2 \\ \bullet \quad \frac{W_P}{W_N} &= \frac{KP_N}{-KP_P} \cdot \left( \frac{V_{SP} - V_{th,N}}{V_{SP} - V_{DD} - V_{th,P}} \right)^2 \rightarrow \frac{W_P}{W_N} \approx 3,0 \end{aligned}$$

- → Statischer Ansatz zur Dimensionierung
- Dynamischer Ansatz → siehe Abschnitt CMOS Delays

 - Keine statische Stromaufnahme im geschalteten Zustand (Ausnahme Leckströme)
- Statische intrinsische Stromaufnahme (short circuit power) während des Umschaltvorgangs
- Details: → [Abschnitt CMOS Verlustleistung](#)




# CMOS Logik

- Idealisierung des Schaltverhaltens zur Beschreibung von Logik
- Annahmen:
  - CMOS Logikpegel VSS (1'b0); VDD (1'b1)
  - keine statischen Ströme

- Pull-Up Schalter (PMOS):

 - wenn  $V_G - V_S < V_{th,P}$  ( $V_S - V_G > -V_{th,P}$ ), dann  $V_{DS} = 0$
- sonst: DS Kanal hochohmig (1'bz)




- Pull-up Funktion:

- $Z = \bar{A}$ , wenn  $A = 1'b0$  und  $S = 1'b1$

PMOS D		G	
		0	1
S	0	0	z
	1	1	z

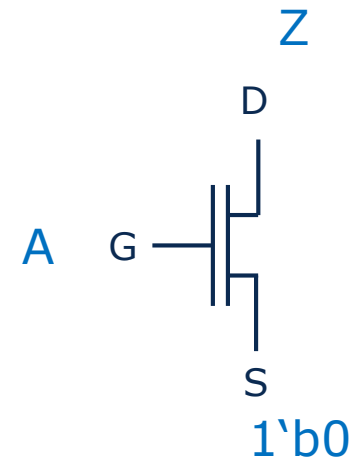
- Pull-Down Schalter (NMOS):
  - wenn  $V_G - V_S > V_{th,N}$ , dann  $V_{DS} = 0$
  - sonst: DS Kanal hochohmig (1'bz)



- Pull-down Funktion:
  - $\bar{Z} = A$ , wenn  $A = 1'b1$  und  $S = 1'b0$


NMOS		G	
		0	1
D	0	z	0
	1	z	1

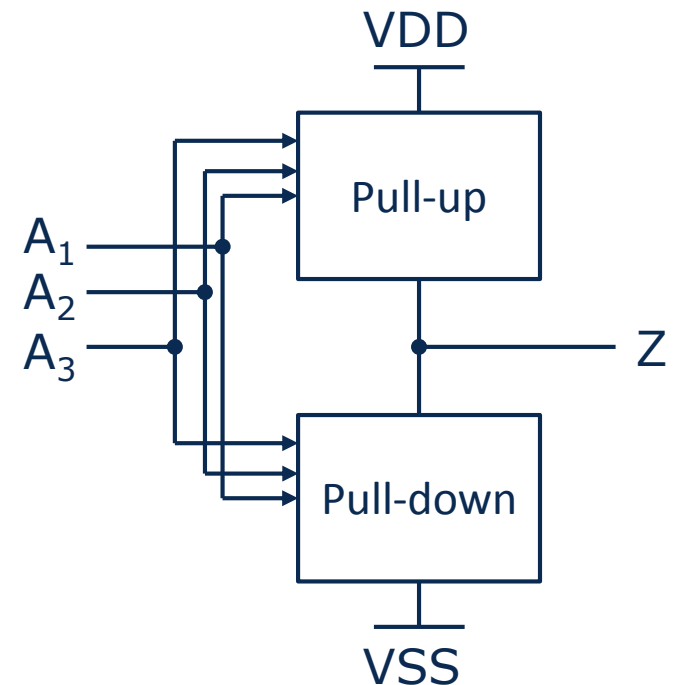- Pull-Up Netzwerke (PMOS):
  - $Z = F(\overline{A_1}, \overline{A_2}, \overline{A_3}, \dots)$
- Pull-Down Netzwerke (NMOS):
  - $\overline{Z} = G(A_1, A_2, A_3, \dots)$
- **UND** Verknüpfung durch  
Reihenschaltung von Transistoren
- **ODER** Verknüpfung durch  
Parallelschaltung von Transistoren



- Logikfunktion:  $\bar{Z} = A_1 + A_2A_3$
- Pull-Up Netzwerk:
  - $Z = \overline{A_1 + A_2A_3} = \overline{A_1} \cdot (\overline{A_2} + \overline{A_3})$
- Pull-Down Netzwerk:
  - $\bar{Z} = A_1 + A_2A_3$


→ AOI12 Gatter

 






- Logikfunktion:  $Z = A_1 A_2 A_3$
- Pull-Up Netzwerk:
  - $Z = \overline{\overline{A_1 A_2 A_3}} = \overline{\overline{A_1} + \overline{A_2} + \overline{A_3}}$
- Pull-Down Netzwerk:
  - $\overline{Z} = \overline{A_1 A_2 A_3}$




→ AND3 Gatter

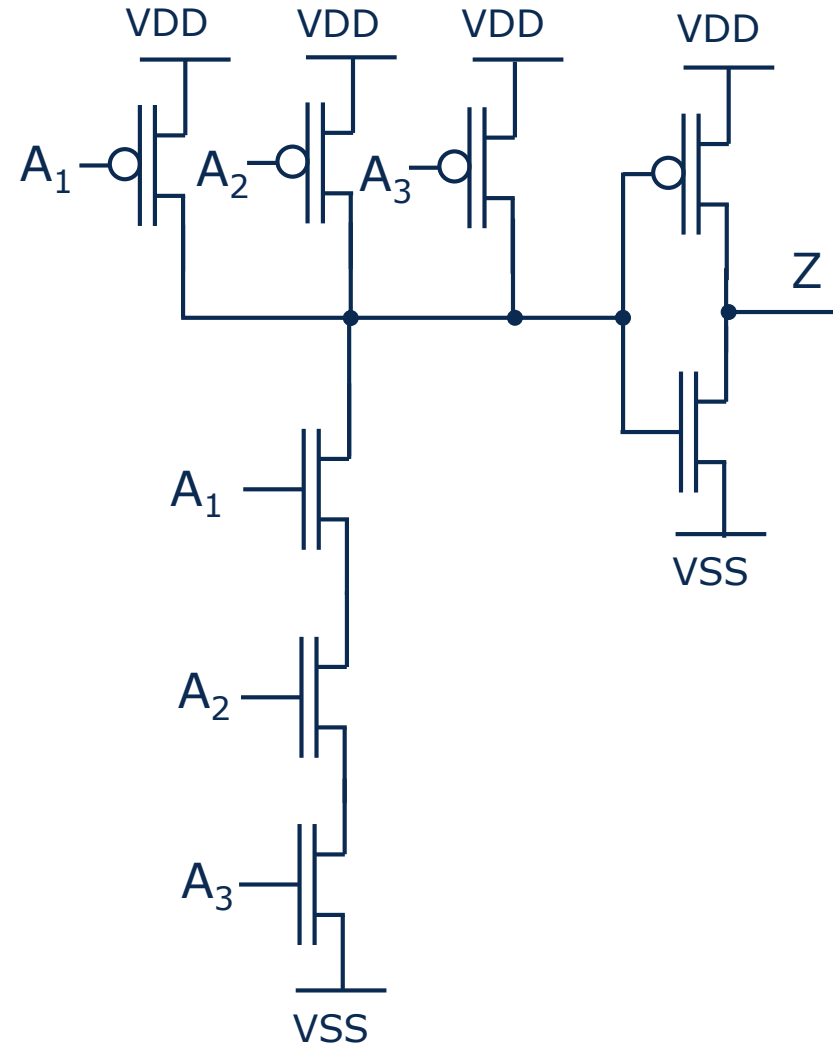


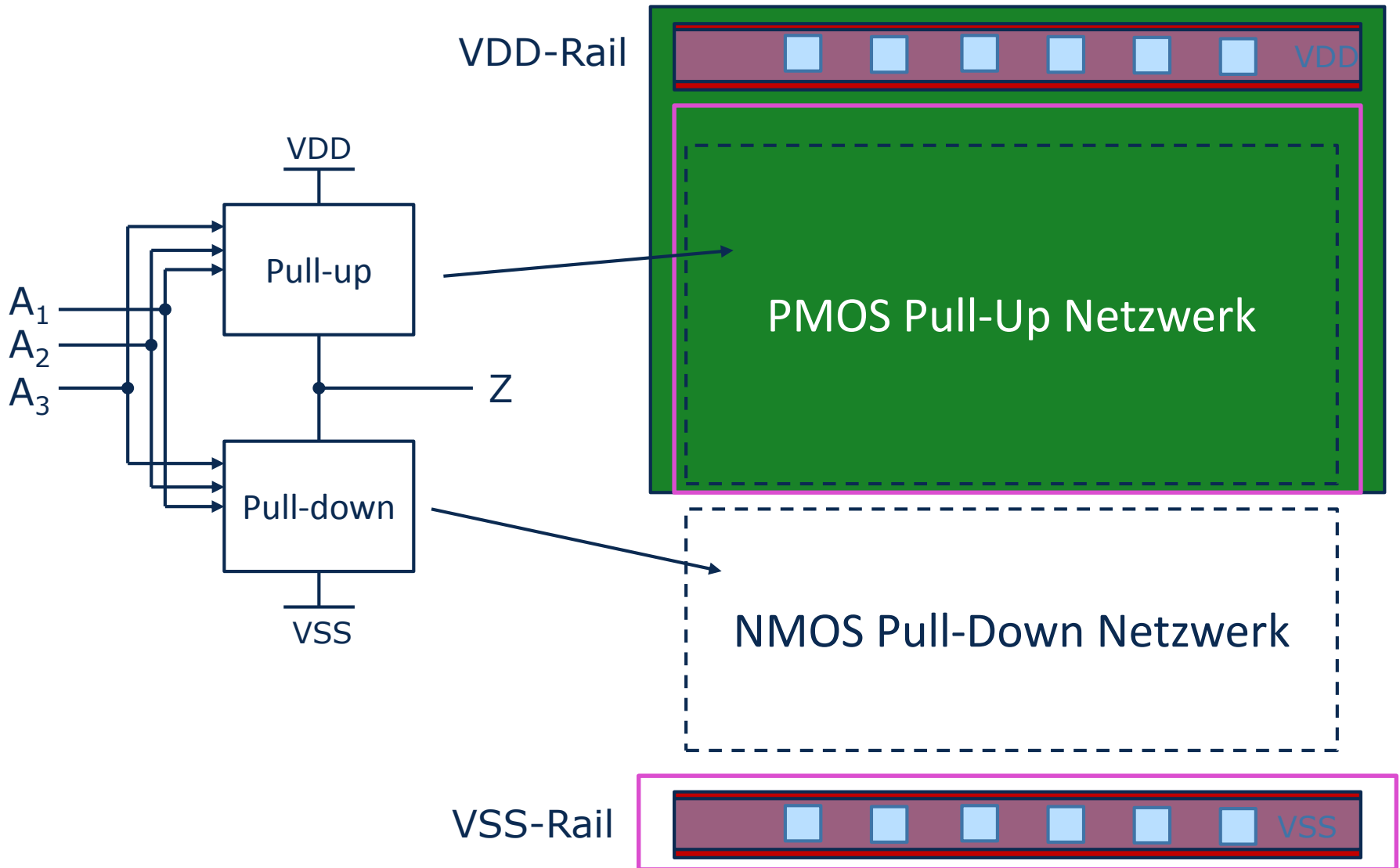


  



Inverter

   

Buffer


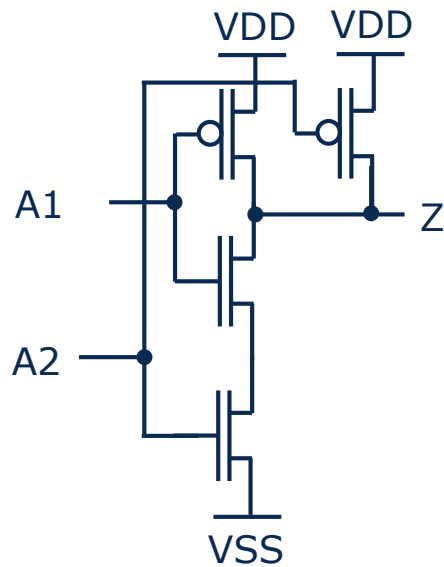
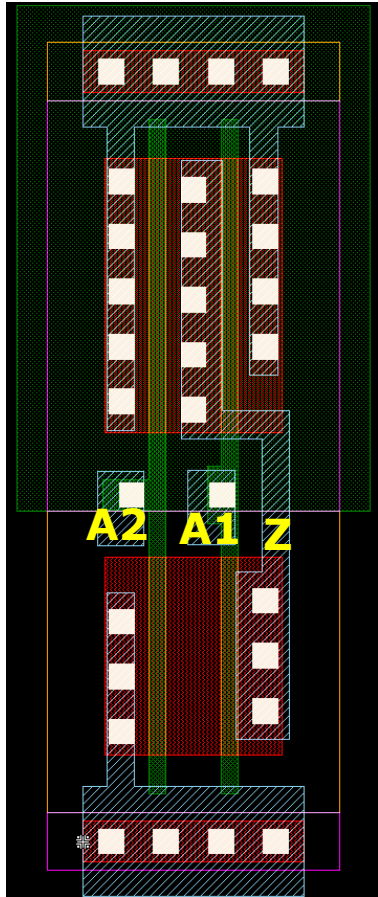


NAND2


 
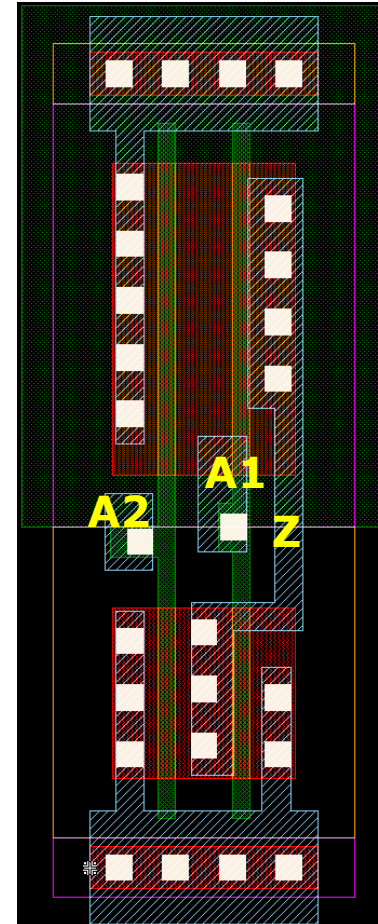


NOR2



  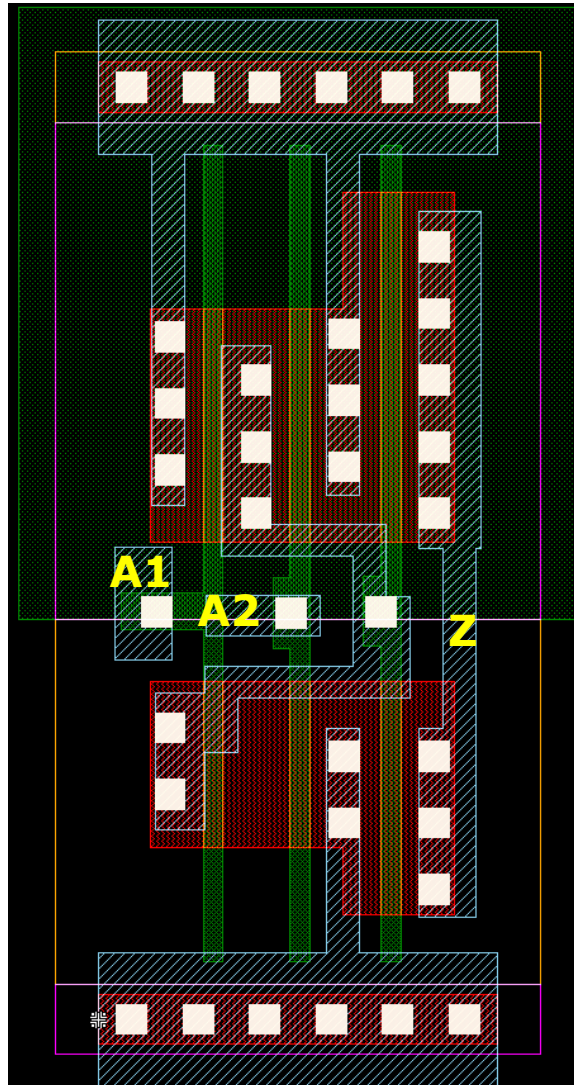


AND2

  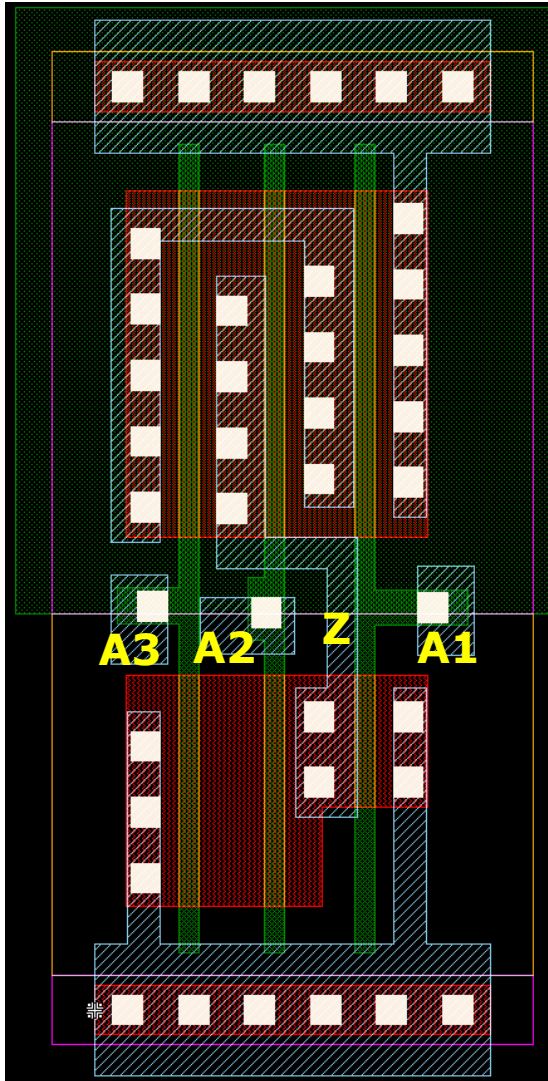


AOI2

 - Aufgabe: Realisierung eines gesteuerten Schalters zum Verbinden zweier Signalnetze






- NMOS Schalter**

 - Niederohmiges Schalten von Signalen von  $V_{SS}$  bis  $V_{DD} - V_{th,N}$





- PMOS Schalter**

 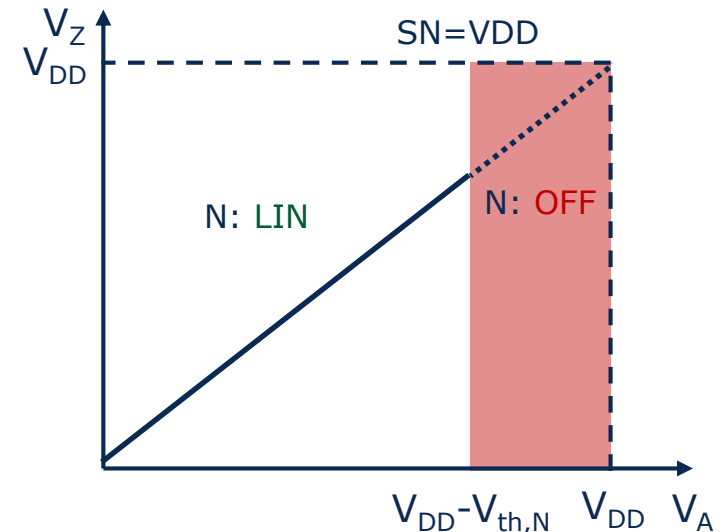 - Niederohmiges Schalten von Signalen von  $-V_{th,P}$  bis  $V_{DD}$





 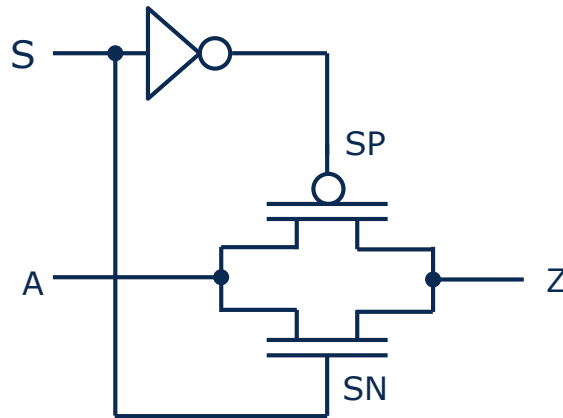- Parallelschaltung von NMOS und PMOS Schaltern
- Ermöglicht niederohmiges Schalten über den kompletten Spannungsbereich








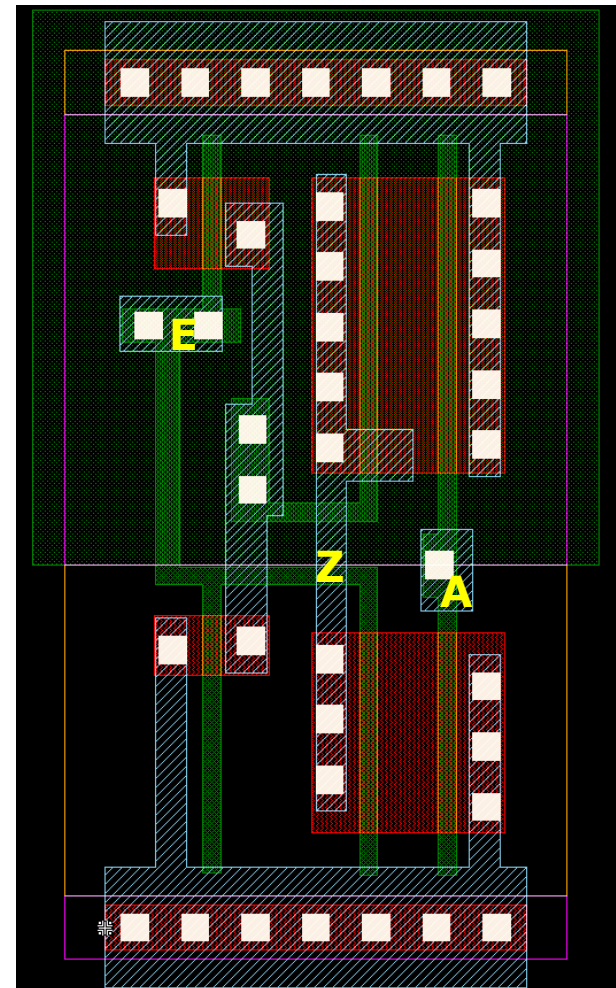
 
- Zusätzliches Enable/Disable (Tri-State) für Pull-Up und Pull-Down Pfade




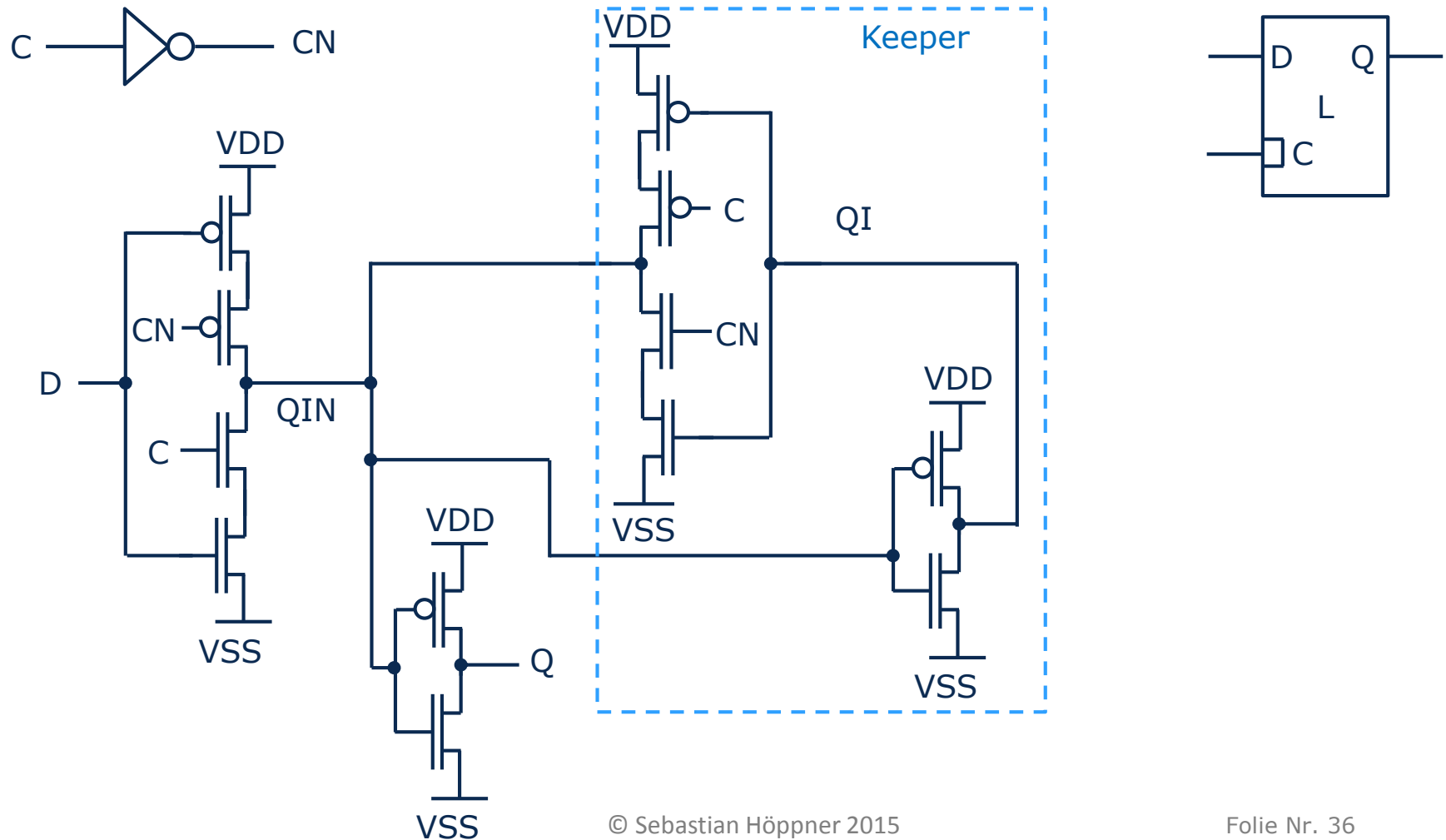- Realisierung von des Schreibvorgangs auf einen Speicherknoten durch Tri-State Treiber
- Rückkopplung durch statische CMOS Logik → **Keeper**
  - Statischer Speicher → Kompensation von Leckströmen



 

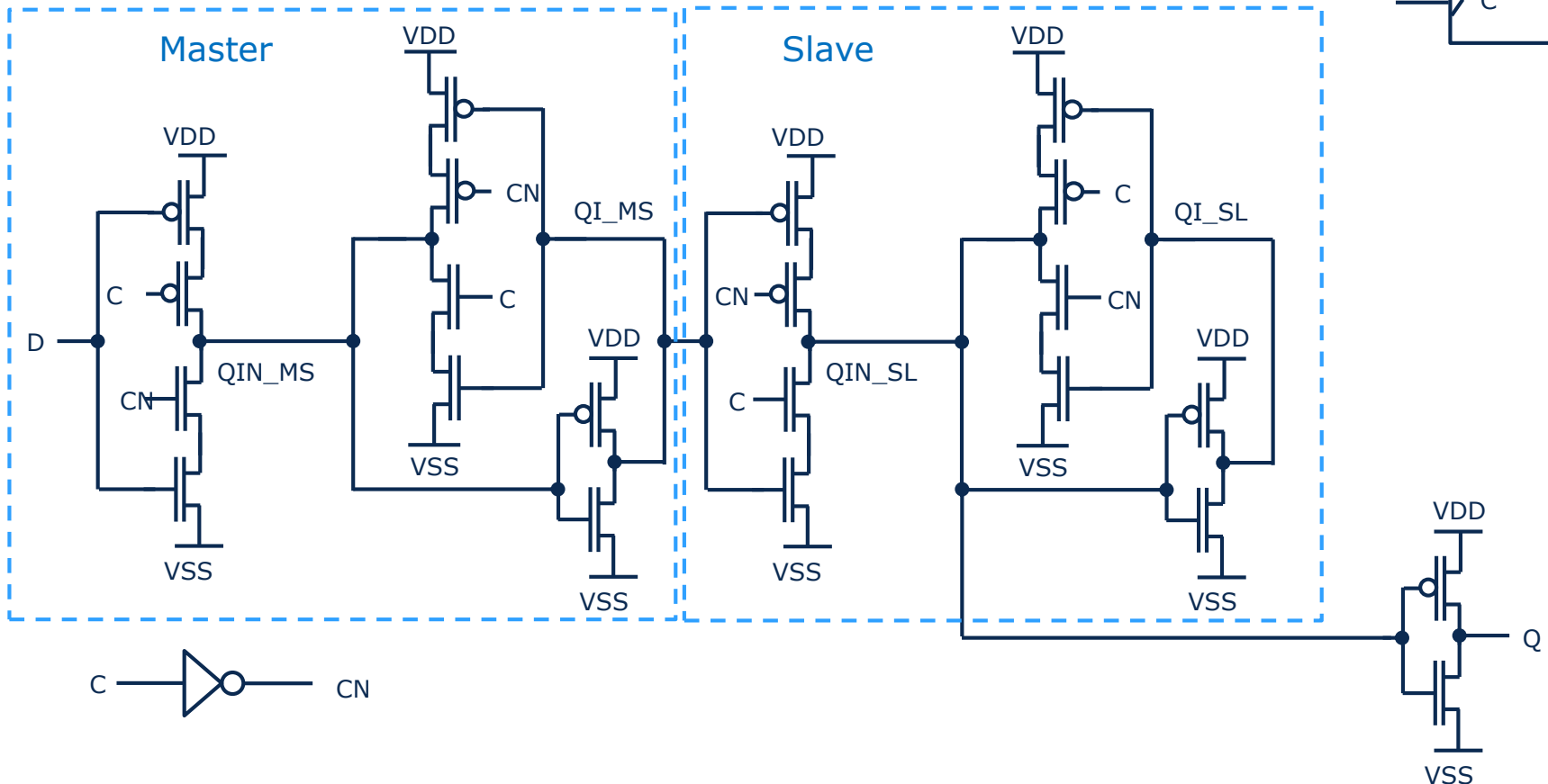  

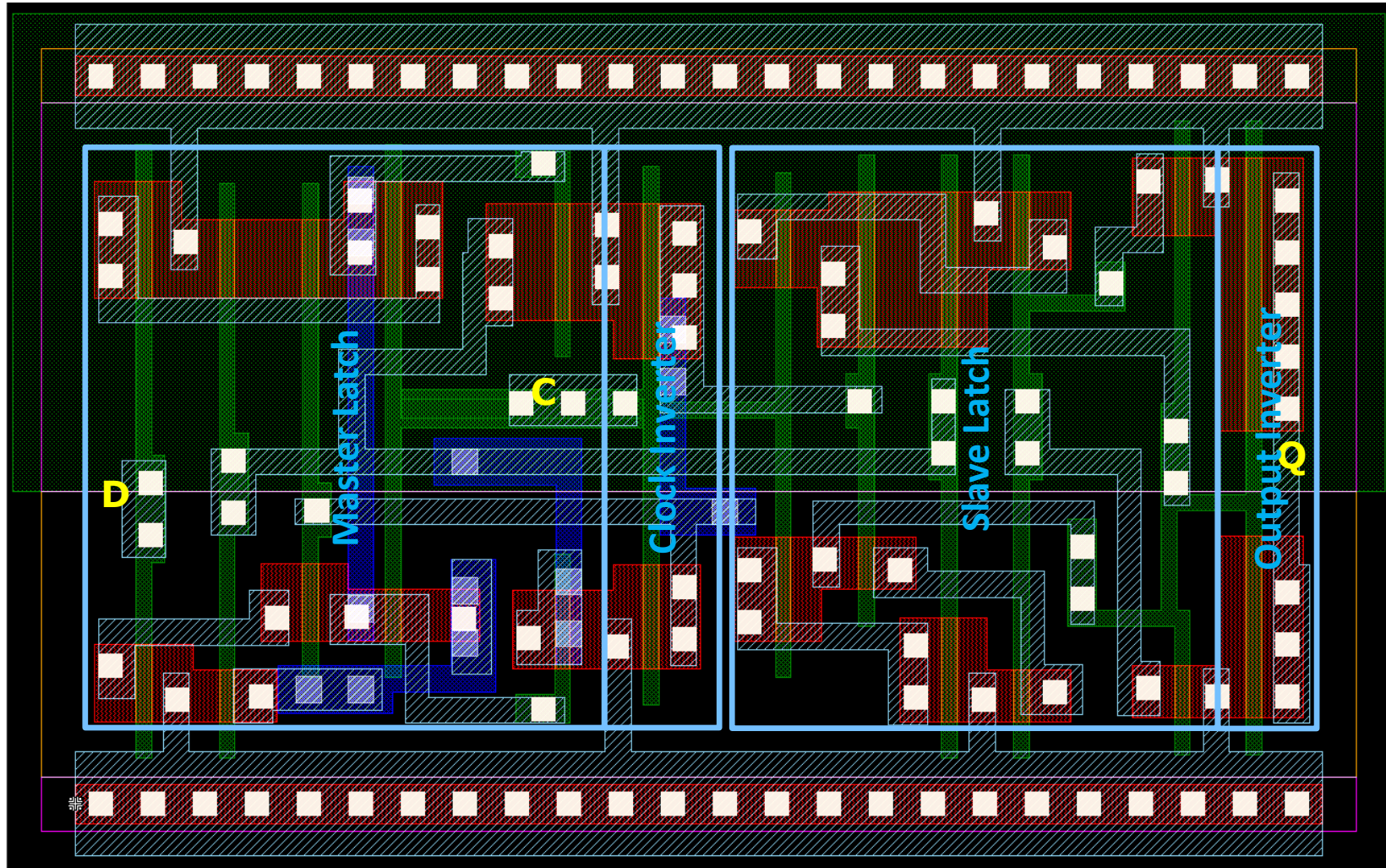

- Vorstellung der CMOS Technologie aus Sicht des Designers
- Vermittlung von Grundlagen zu
  - NMOS und PMOS Transistoren
  - CMOS Logik
- zur Realisierung statischer CMOS Logik (kombinatorisch, sequentiell) in Schaltplan und Layout