



# **Schaltkreis- und Systementwurf**

## Hardwarebeschreibungssprache Verilog



**FAKULTÄT ELEKTROTECHNIK  
UND INFORMATIONSTECHNIK**



- Verilog HDL
  - Übersicht
  - Grundlagen
  - Prozedurale Zuweisungen
  - Hierarchische Elemente (Module, Funktionen, Tasks)
  - Gate-Level Modellierung
  - Verhaltensmodellierung
  - Systemfunktionen
- Schaltungssimulation und Verifikation

- Dieser Vorlesungsteil wird:
  - Grundkonzepte der Verilog HDL vorstellen
  - Methoden zur Beschreibung und Modellierung digitaler Schaltungsblöcke vermitteln
  - Verifikationsstrategien vermitteln
  - → Grundlage für den Einsatz von Verilog im Praktikum
  - Anregung zum Selbststudium geben
- Dieser Vorlesungsteil wird **NICHT**:
  - eine komplette Sprachreferenz der Verilog HDL bereitstellen
  - die Übungen im Praktikum ersetzen

# Verilog - Übersicht

- Hardwarebeschreibungssprache (engl. Hardware Description Language HDL)
- Beschreibung von digitalen Schaltungen in maschinenlesbarer Textform
- Anwendung zur
  - Modellierung
  - Simulation
  - Verifikation
  - Synthese
- Möglichkeit zur Beschreibung von Hardware-Eigenschaften, z.B.
  - zeitliche Abläufe
  - Gleichzeitigkeit

- 1983/84 entwickelt von Phil Moorby (Gateway Design Automation) als **Simulationssprache** „Verilog“
- 1985 erweiterter Sprachumfang und Simulator „Verilog-XL“
- 1988 Synthesewerkzeuge basierend auf Verilog verfügbar (Synopsys Design Compiler)
- 1990 Übernahme durch Cadence Design Systems
- 1993 85% aller ASIC Chipentwürfe in Verilog
- seit 1995 freier Standard → IEEE Standard 1364-1995 (Verilog-95)
- 2001 Erweiterung IEEE Standard 1364-2001, „Verilog2001“

- Standard
  - IEEE Standard Verilog® Hardware Description Language; IEEE Std 1364-2005 (Revision of IEEE Std 1364-2001)
    - *verfügbar über IEEE Explore*
- Bücher
  - HDL Chip Design; Douglas J. Smith; Doone Publications; 1996
  - The Verilog hardware description language; Thomas, Donald E. ; Moorby, Philip R.; Springer; 2002
- Online Tutorials
  - <http://www.asic-world.com/verilog/veritut.html>
  - [http://www.ece.umd.edu/courses/enee359a/verilog\\_tutorial.pdf](http://www.ece.umd.edu/courses/enee359a/verilog_tutorial.pdf)

- Algorithmisch/Verhalten
  - High-level Design Konstrukte
- Register-Transfer-Level (RTL)
  - Datenfluss zwischen Registern
  - Grundlage für die Synthese
- Gatter-Level
  - Beschreibung von Logikgattern und deren Verbindungen
- Schalter-Level
  - Beschreibung von Schaltern (Transistoren) sowie Speicherknotten

```
...  
real a,b,c;  
always c = #1 a*b;  
...
```

```
...  
reg [7:0] a, b;  
always @(posedge clk) begin  
    a<=b+1;  
end  
...
```


```
...  
wire out, in1, in2;  
nor(out,in1,in2);  
...
```

```
...  
wire g, s, d;  
nmos(d,s,g);  
...
```

Gemeinsame Simulation aller Abstraktionsebenen möglich!

- VerilogA
  - Sprache zur Modellierung von analogen (zeit- und wertkontinuierlich) Komponenten
  - keine reinen digitalen Verilog Konstrukte möglich
  - Simulation erfordert reinen Analogsimulator
  - Anwendungen:
    - Bauelementmodellierung
    - Modellierung von analogen Komponenten (z.B. OPV)
- VerilogAMS
  - Erweiterung des Verilog Sprachumfangs zur Modellierung von analogen Signalen
  - Erlaubt Mixed-Signal Simulation unter Nutzung von digitalem und analogem Solver
  - Anwendungen:
    - Modellierung von Mixed-Signal Systemen
- System Verilog
  - Hardware-Beschreibungs- und Verifikationssprache (HDVL)
  - Enthält komplexere Datentypen (ähnlich C/C++), Möglichkeit der objektorientierten Programmierung sowie Konstrukte zur Verifikation
  - Anwendungen:
    - Modellierung und Verifikation komplexer Systeme
    - Testbenches und Verifikations IP

# Verilog - Grundlagen

 

```
// Company : tud
// Author : hoepfner
// E-Mail : <email>
// Filename : my_module.v
// Project Name : p_cool
// Subproject Name : s_cool28soc
// Description : <short description>
// Create Date : Mon Jan 30 14:10:45 2012
// Last Change : $Date: 2012-10-24 12:07:59 +0200$
// by : $Author: scholze $
//-----
module my_module (a_i, b_i, c_o);
    input a_i;
    input b_i;
    output c_o;
    ...
    ...
endmodule
```

- Coding Guideline:
  - für RTL 1 Module pro Verilog .v File
  - für Bibliotheken (z.B. Standardzellen) auch mehrere Module pro Datei

- Verilog beschreibt 4 Logikpegel

- Logische 1 : 1`b1




- Logische 0 : 1`b0




- hochohmig/tri-state : 1`bz



- unbekannt : 1`bx

 

- Es gibt 2 verschiedene Datentypen zur Beschreibung elektrischer Signale:
- „Netz“ Datentyp
  - Speichert keinen Wert
  - muss kontinuierlich getrieben werden
  - Beispiel:
    - **wire** → elektrische Leitung
- „Register“ Datentyp
  - Abstraktion eines Speicherknötens
  - beschreibt „Register“ im Simulator
  - Speichert Wert zwischen einzelnen Zuweisungen
  - Beispiele:
    - **reg** → logisches Signal
    - integer → 32 Bit „Register“
    - real → reelle Zahl
    - time → Zeitpunkt
- **ACHTUNG:** der Register Datentyp kann verwendet werden zur Beschreibung von
  - kombinatorischen Signalen
  - Speichern (Latch, FlipFlop, SRAM)

 


- Beschreibt elektrische Signale
- Kontinuierliche Wertzuweisung durch
  - **assign** statement
  - Gatter- oder Schalter
  - Modulinstanzen
- Verhalten bei Mehrfachzuweisungen:


```

wire a,b,c,d;
assign a=b;
nor(b,c,d);
    
```

wire	0	1	x	z
0				
1				
x				
z				

 

 
- Register Datentyp reg als Abstraktion eines **Speicherknotts**
- beschreibt „Register“ im Simulator
- Zuweisungen durch **Prozeduren**
- Speichert Wert zwischen einzelnen Zuweisungen




- Register Datentyp reg zur Beschreibung von:
  - kombinatorischen Signalen
  - Latches und RAM Zellen (zustandsgesteuert)
  - Flip-Flops (flankengesteuert)

```
//Kombinatorik
wire a;
reg b;
always @(a) begin
    b=a;
end
```
 
```
// D-FlipFlop
wire d,clk;
reg q;
always @(posedge clk) begin
    q<=d;
end
```


 
```
// D-Latch
wire d,clk;
reg q;
always @(clk or d) begin
    if (clk==1'b1) q<=d;
end
```



**Der reg Datentyp beschreibt nicht zwingend ein physisches Register!**

- Möglichkeiten der übersichtlichen Zuweisung von Konstanten:

```
//Beispiele zur Zuweisung von Konstanten  
  
//sized  
reg [7:0] a =8'd23;           //dezimaler Wert  
reg [7:0] b =8'b00010111;    //binärer Wert  
reg [7:0] c =8'h17;          //hexadezimaler Wert  
  
//unsized  
reg [7:0] d =23;             //führt zu 8'b00010111  
reg [7:0] e ='h3;           //führt zu 8'b00000011  
reg [7:0] f ='hf3;          //führt zu 8'b11110011  
  
// '_ ' zur besseren Lesbarkeit  
reg [7:0] f =8'b0001_0111;   //binärer Wert
```

- Die Nutzung von Parametern kann Source Code übersichtlicher gestalten sowie dessen **Wiederverwendbarkeit** erleichtern
- Parameter verhalten sich als **konstante Werte**
- Parameter lassen sich bei der Modul-Instantiierung überschreiben

```
//Beispiel Modul mit Parametern  
module incremter (in_i,out_o);  
    parameter C_DWIDTH=4;  
    parameter C_STEP=2;  
  
    input  [C_DWIDTH-1:0] in_i;  
    output [C_DWIDTH-1:0] out_o;  
  
    assign out_o=in_i+C_STEP;  
endmodule
```

- Signale und Modul Pins können zu Bussen zusammengefasst werden
- Beispiele:

```
//8-Bit Register ohne Reset
module reg_8 (clk, d_i, q_o)
  input clk;
  input [7:0] d_i;
  output [7:0] q_o;
  reg [7:0] q;
  always @(posedge clk) begin
    q<=d_i;
  end
  assign q_o=q;
endmodule
```

```
//Signalzuweisungen mit Bussen
wire a;
wire [7:0] b,c,d,e; //8-Bit Bus
reg [3:0] r; //4-Bit Register


assign a=b[7]; //1-Bit Zuweisung
assign c=8'b0011_11xz; //8-Bit Konstante

//Zusammengesetztes Signal (Concatenation)
assign d={b[6:4],1'b0,c[3:0]};

//Zuweisung von 8'b00000000
assign e={8{1'b0}};

always @(b) begin
  r[3:0]=b[3:0]; //Teil-Wort Zuweisung
end
```

 - Speicherblöcke lassen sich als Array definieren



```

wire we;
wire [4:0] addr;
wire [7:0] data_write;
wire [7:0] data_read;

// memory array
reg [7:0] memory_32x8 [0:31];

//write logic
always @(data_write or we or addr) begin
    if (we==1'b1) begin
        memory_32x8[addr]=data_write;
    end
end

//continuous read
assign data_read=memory_32x8[addr];

```

- Signaltreiber können verschiedene Treiberstärken besitzen

	Name	Level	Abbk.	
1	supply1	7	Su1	← Default
	strong1	6	St1	
	pull1	5	Pu1	
	large1	4	La1	
	weak1	3	We1	
	medium1	2	Me1	
	small1	1	Sm1	
	highz1	0	HiZ1	
0	highz0	0	HiZ0	← Default
	small0	1	Sm0	
	medium0	2	Me0	
	weak0	3	We0	
	large0	4	La0	
	pull0	5	Pu0	
	strong0	6	St0	
	supply0	7	Su0	

- Kontinuierliche Zuweisungen

```
//Beispiele für Treiberstärken für kontinuierliche Zuweisungen  
assign (strong1, pull0) a = b; //Unsymmetrischer Treiber  
assign (highz1, strong0) c = d; //Open-Drain Treiber
```




- Gatter Schaltungen

```
//Beispiele für Treiberstärken von Gattern  
and (strong1, pull0) (out,in1,in2);  
nor (strong1, highz0) (out,in1,in2);
```

- Ein Netz kann durch mehrere Zuweisungen getrieben werden

```
//Beispiel Treiberstärken  
wire a, b, c;  
assign (strong1, pull0) a = b;  
assign (pull1, strong0) a = c;
```

   - Es können Konflikte beim Zusammenschalten aufgelöst werden
- Wichtigste Fälle:
  - unterschiedliche Treiberstärken; unterschiedliche Logikpegel
    - → Logischer Pegel des stärkeren Signal
    - → Treiberstärke des stärkeren Signals
  - gleiche Treiberstärken; unterschiedliche Logikpegel
    - → Logischer Pegel ergibt sich zu 1'bx bei gleicher Treiberstärke
- Beispiele:



- Operatoren verknüpfen und/oder modifizieren Signale

{ }	concatenation
+ - * /	arithmetic
%	modulus
> >= < <=	relational
!	logical negation
&&	logical and
	logical or
==	logical equality
!=	logical inequality

~	bit-wise negation
&	bit-wise and
	bit-wise or
^	bit-wise xor
^~ or ~^	bit-wise equivalence
&&	logical and
&	reduction and
	reduction or
^	reduction xor
^~ or ~^	reduction xnor
<<	left shift
>>	right shift
?:	conditional

! ~	höchste Priorität	
* / %		
+ -		
<< >>		
< <= > >=		
== != === !===		
&		
^ ^~		
&&		
?:		niedrigste Priorität

```
//Beispiel Priorität von Operatoren
wire a,b,c,d;
assign a= d==c&b ? d|b&c : c;
```

d	c	b	a
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	-

←

←

- Beispiele zu arithmetischen Operatoren

```
wire [4:0] a,b,c,d,e,f;

//Arithmetic Operators
assign a= 27+2'b01; // Result 28
assign b= 27+5;     // Result 0
assign c= 27-2'b01; // Result 26
assign d= 3*2;      // Result 6
assign e= 5/2;      // Result 2
assign f= 10%3;     // Result 1
```

- Beispiele zu logischen Operatoren und Vergleichsoperatoren

```
wire a,b,c,d,e,f,g,h,i,j;

//Relational and Logic operators
assign a=(2'b01==2'b10); //Result 1'b0
assign b=(2'b01!=2'b10); //Result 1'b1
assign c=(1'bx===1'bx); //Result 1'b1
assign d=(1'b1&&(2'b10>=2'b01)); //Result 1'b1
```

Gleichheits Operatoren	
a === b	a gleich b, einschließlich x und z, <b>nicht synthesefähig!</b>
a !== b	a ungleich b, einschließlich x und z <b>nicht synthesefähig!</b>
a == b	a gleich b, Ergebnis kann x sein
a != b	a ungleich b, Ergebnis kann x sein

- Beispiele zu Bit-wise und Reduction Operatoren

```
wire [3:0] a,b,c,d;

//Bitwise operators
assign a=4'b0010&4'b1110; //Result 4'b0010
assign b=4'b0010|4'b1110; //Result 4'b1110
assign c=4'b0010^4'b1110; //Result 4'b1100
assign d=~4'b0010; //Result 4'b1101
```

```
wire a,b,c,d;

//Reduction operators
assign a=&4'b0010; //Result 1'b0
assign b=|4'b0010; //Result 1'b1
assign c ^=4'b0010; //Result 1'b1
assign d ^=~4'b0010; //Result 1'b0
```

~	
0	1
1	0
x	x

&	0	1	x
0	0	0	0
1	0	1	x
x	0	x	x


	0	1	x
0	0	1	x
1	1	1	1
x	x	1	x

^	0	1	x
0	0	1	x
1	1	0	x
x	x	x	x

^~	0	1	x
0	1	0	x
1	0	1	x
x	x	x	x

 - Beispiele zu Shift Operatoren

```
wire [3:0] a,b,c,d;  
  
//Shift operators  
assign a=4'b0010 << 1; //Result 4'b0100  
assign b=4'b0010 << 2; //Result 4'b1000  
assign c=4'b0010 >> 1; //Result 4'b0001  
assign d=4'b0010 >> 2; //Result 4'b0000
```



```

//4-zu-1 Multiplexer
module mux4 (A3,A2,A1,A0,Z,S1,S0);
    input A3,A2,A1,A0;
    input S1,S0;
    output Z;


    wire s32,s10,s3210;

    //MUX logic
    assign s10    =(S0) ? A1  : A0 ;
    assign s32    =(S0) ? A3  : A2 ;
    assign s3210  =(S1) ? s32 : s10 ;

    //output assignment
    assign Z=s3210;

endmodule

```

 

```
//Addierer
module adder (sum_o, c_o, c_i, a_i, b_i) ;
    parameter C_DWIDTH=4;

    input [C_DWIDTH-1:0]  a_i, b_i;
    input c_i;
    output [C_DWIDTH-1:0] sum_o;
    output c_o;

    assign {c_o, sum_o} = a_i + b_i + c_i;
endmodule
```

```

module HM_1P_core_1cr (CLK_I,ADDR_I,DW_I,WE_I,RE_I,
CS_I,DR_O);

    parameter P_ADDR_WIDTH=8;
    parameter P_DATA_WIDTH=128;

    input CLK_I, WE_I, RE_I, CS_I;
    input [P_ADDR_WIDTH-1:0] ADDR_I;
    input [P_DATA_WIDTH-1:0] DW_I;
    output [P_DATA_WIDTH-1:0] DR_O;

    reg [P_DATA_WIDTH-1:0] mem [0:2**P_ADDR_WIDTH-1];
    reg [P_DATA_WIDTH-1:0] dr_r;

    always @(posedge CLK_I) begin
        if(CS_I==1'b1 && WE_I==1'b1) begin
            mem[ADDR_I] <= DW_I;    //write
        end
        if(CS_I==1'b1 && RE_I==1'b1) begin
            if (WE_I==1'b1) dr_r<=DW_I;    //write through
            else dr_r<=mem[ADDR_I];    //read
        end
    end
    assign DR_O=dr_r;
endmodule

```

