 



Verilog – Modellierung von Verzögerungszeiten



- Abstraktion der Verzögerungszeiten von kombinatorischen Logikblöcken
- Zuweisung von Delays t_d für Timing Arcs
- Berücksichtigung bei der digitalen Schaltungssimulation
- Modellierung zur Simulation als
 - **Inertiales Delay** oder **Transport Delay**


- **Inertiale Delays:**

 - Bei Eingangssignaländerung nach $t < t_d \rightarrow$ Generierung eines neuen Events, Verwerfen des vorherigen Events
- Signal-Propagierung zu einem Ausgangssignal **nachdem** die Eingangssignale stabil sind





- **Transport Delays:**

 
- Propagierung **aller** Eingangsänderungen an den Ausgang
- Erzeugung von neuen Events bei jeder Eingangssignaländerung
- Nachteile bei Modellierung kombinatorischer Logik:
 - Propagierung von auch kurzer Glitches
 - Erzeugen vieler Events \rightarrow langsamere Simulation




$t_{PW} > t_d$

  

$t_{PW} < t_d$, Transport Delay Modell



 


$t_{PW} < t_d$, Inertiales Delay Modell

 

- Typischer Fehler:
 - Default Delay Zuweisungen in Gattern (z.B. 1ns)
 - → Puls von $< 1\text{ns}$ verschwindet!

- Simulation von realen Signalverläufen (Transistor-Level)
- CMOS Buffer Kette
 - 1. Pulsweite: 120ps, $t_{d,rise}$ 65ps
 - 2. Pulsweite: 50ps, $t_{d,rise}$ 65ps
 - Puls am Ausgang
 - → **Intertial Delay Modell nicht gültig**
 - 3. Pulsweite: 30ps, kein Z-Puls
 - → **Transport Delay Modell nicht gültig**
- Intertial und Transport Delay Modelle sind idealisierte Annahmen
- Ausreichend für Gate-Level Simulationen
- Das reale Delay ist abhängig von der inneren Schaltung, welche hier abstrahiert ist!
- → **CMOS Schaltungen**

 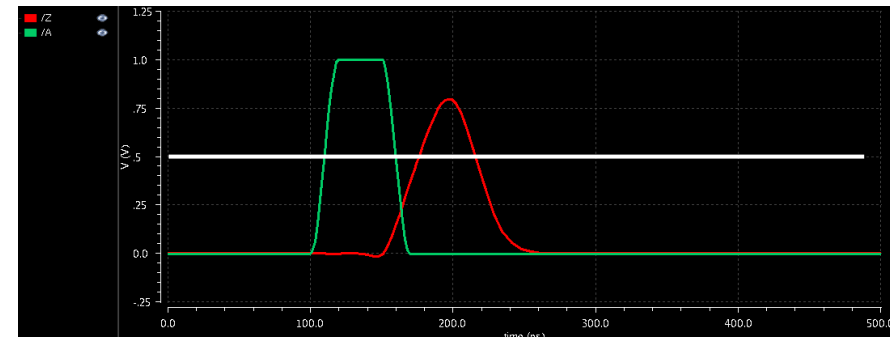 

- Zuweisungen können mit Verzögerungszeiten versehen werden.
→ #
- `timescale <unit>/<resolution>
 - <unit>: Maßeinheit der Zeitangaben
 - <resolution>: Zeitauflösung in Simulation

```
//timescale definition  
// 1 ns unit, 10ps resolution  
`timescale 1ns/10ps  
module testbench ();  
...  
endmodule
```

- Zuweisungen mit Delay (#) sind nicht synthetisierbar!

- Verzögerungszeiten können angegeben werden:
 - bei prozeduralen Zuweisungen der rechten (RHS) und linken Seite (LHS)
 - bei kontinuierlichen Zuweisungen auf der linken Seite (LHS)

```
reg [3:0] opa, opb;
reg [4:0] res_b_rhs, res_nb_rhs, res_b_lhs, res_nb_lhs;
wire [4:0] res_c;
...

//continuous
assign #10 res_c=opa+opb;

//blocking RHS
always @(opa or opb) res_b_rhs= #10 opa+opb;

//blocking LHS
always @(opa or opb) #10 res_b_lhs= opa+opb;

//non-blocking RHS
always @(opa or opb) res_nb_rhs<= #10 opa+opb;


//non-blocking LHS
always @(opa or opb) #10 res_nb_lhs<= opa+opb;
```


- Modellierung eines inertialen Delays

```
reg [3:0] opa, opb;
reg [4:0] res_b_rhs, res_nb_rhs, res_b_lhs, res_nb_lhs;
wire [4:0] res_c;
...

//continuous
assign #10 res_c=opa+opb;
```

t [ns]	
20	new event 2 → res_c @30
22	cancel event 2 → res_c @30 new event 4 → res_c @32
24	cancel event 4 → res_c @32 new event 6 → res_c @34
26	cancel event 6 → res_c @34 new event 8 → res_c @36
36	8 → res_c

 


```

reg [3:0] opa, opb;
reg [4:0] res_b_rhs, res_nb_rhs, res_b_lhs, res_nb_lhs;
wire [4:0] res_c;
...

//blocking RHS
always @(opa or opb) res_b_rhs= #10 opa+opb;

```

t [ns]	
20	trigger always block new event 2 → res_b_rhs @30 stay in always block until 30
22	toggle opb does not trigger!
24	toggle opa does not trigger!
26	toggle opa does not trigger!
30	2 → res_b_rhs

 


```

reg [3:0] opa, opb;
reg [4:0] res_b_rhs, res_nb_rhs, res_b_lhs, res_nb_lhs;
wire [4:0] res_c;
...

//blocking LHS
always @(opa or opb) #10 res_b_lhs= opa+opb;

```

t [ns]	
20	trigger always block wait until 30
22	toggle opb does not trigger!
24	toggle opa does not trigger!
26	toggle opa does not trigger!
30	new event 8→res_b_lhs @30 8→ res_b_rhs

 


- Modellierung eines Transport Delays

```
reg [3:0] opa, opb;
reg [4:0] res_b_rhs, res_nb_rhs, res_b_lhs, res_nb_lhs;
wire [4:0] res_c;
...

//non-blocking RHS
always @(opa or opb) res_nb_rhs<= #10 opa+opb;
```

t [ns]	
20	trigger always block new event 2→res_nb_rhs @30
22	trigger always block new event 4→res_nb_rhs @32
24	trigger always block new event 6→res_nb_rhs @34
26	trigger always block new event 8→res_nb_rhs @36
30	2→ res_b_rhs
32	4→ res_b_rhs
34	6→ res_b_rhs
36	8→ res_b_rhs

 


```


reg [3:0] opa, opb;
reg [4:0] res_b_rhs, res_nb_rhs, res_b_lhs, res_nb_lhs;
wire [4:0] res_c;
...

//non-blocking LHS
always @(opa or opb) #10 res_nb_lhs<= opa+opb;

```

t [ns]	
20	trigger always block wait until 30
22	toggle opb does not trigger!
24	toggle opa does not trigger!
26	toggle opa does not trigger!
30	new event 8→res_nb_lhs @30 8→ res_b_rhs

 

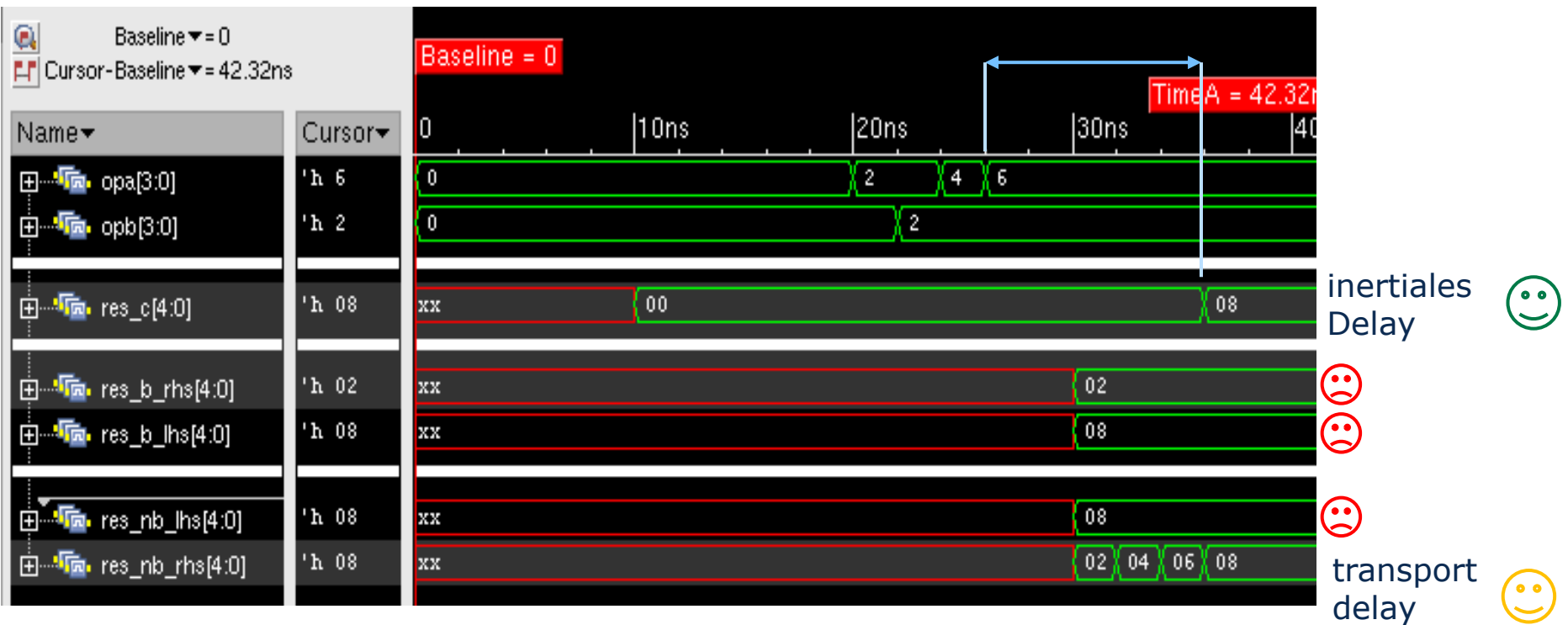

Delay	Modelle	Testbench
Continuous Assignment RHS	OK, korrekte Inertial-Delay Modellierung	
Blocking Assignment LHS	Nicht OK	OK, zeitliche Abläufe/Stimuli
Blocking Assignment RHS	Nicht OK	Nicht OK
Non-Blocking Assignment LHS	Nicht OK	Nicht OK
Non-Blocking Assignment RHS	Transport Delays, ABER: Non-Blocking Assignments für kombinatorische Blöcke nicht OK	OK, Modellierung von Transport Delays

- Empfohlene Methode zur Modellierung kombinatorischer Logik mit Delay:
 - **Zero-Delay** always block (blocking assignment)
 - Zuweisung des Delays in kontinuierlicher Zuweisung (Intertiales Delay)

```
reg [3:0] opa, opb;  
reg [4:0] res_tmp;  
wire [4:0] res;  
  
always @(opa or opb) res_tmp= opa+opb;  
assign #10 res=res_tmp;
```

- Details unter:

Correct Methods For Adding Delays To Verilog Behavioral Models (1999) by Clifford Cummings; International HDL Conference 1999 Proceedings

- Komplexe Delay Zuweisung für Gate-Level Simulation mit **specify** Statement
 - Separate Rising/Falling Delays
 - Sequentielle Modelle (z.B. posedge CLK → Q Delay)
- Zuweisung von Delays als **Inertiale Delays** für einzelne **Timing Arcs**
- Annotieren der Timings typischer Weise nach Synthese und Place&Route als Ergebnis der Statischen Timing Analyse (STA)
- Zusätzlich Angabe von Constraints möglich
 - Setup & Hold Zeiten \$setuphold()
 - Minimale Pulsweite \$width()

```
`celldefine
module H_AND2X1_func( B, A, Z );
input A, B;
output Z;

and MGM_BG_0( Z, A, B );

endmodule
`endcelldefine

`celldefine
module H_AND2X1( B, A, Z );
input A, B;
output Z;

H_AND2X1_func H_AND2X1_inst(.B(B),.A(A),.Z(Z));

specify
    (A => Z) = (1.0,1.0); // comb arc A --> Z
    (B => Z) = (1.0,1.0); // comb arc B --> Z
endspecify

endmodule
`endcelldefine
```

```
`celldefine
module H_DFPQX1( D, CP, Q );
input CP, D;
output Q;
reg notifier;
wire D_delay ;
wire CP_delay ;

H_DFPQX1_func H_DFPQX1_inst(.D(D_delay),.CP(CP_delay),.Q(Q),.notifier(notifier));

    specify
        (posedge CP => (Q : D)) = (1.0,1.0); // seq arc CP --> Q

        $setuphold(posedge CP,posedge D,1.0,1.0,notifier,,CP_delay,D_delay);
        $setuphold(posedge CP,negedge D,1.0,1.0,notifier,,CP_delay,D_delay);
        $width(posedge CP,1.0,0,notifier); // mpw CP_1h
        $width(negedge CP,1.0,0,notifier); // mpw CP_hl
    endspecify

endmodule
`endcelldefine
```

