 


Implementation eines RISC-Microprozessors auf Spartan-3 FPGAs


Marcel Köhler

s0241122@mail.inf.tu-dresden.de




➤ INHALT


 
- Motivation
- Übersicht Atmel AVR Architektur
- Topzelle
- Entwurf von Datenpfad, Steuerwerk, DCM
- Performance und Flächenverbrauch
- Ausblick/ Wertung



 
- Kenntnisse über Aufbau und Funktion eines μP vertiefen
- Beschreibung von Hardware-Komponenten mit VHDL
- „Rapid Prototyping“:
 - Zuerst Entwicklung eines FPGA basierten Prototypen
 - Überleitung in einen ASIC, μP ...
 - Bei großen Stückzahlen interessant
 - Schaltungsfunktion ist prinzipiell verifiziert




Blockschaltbild des AVR

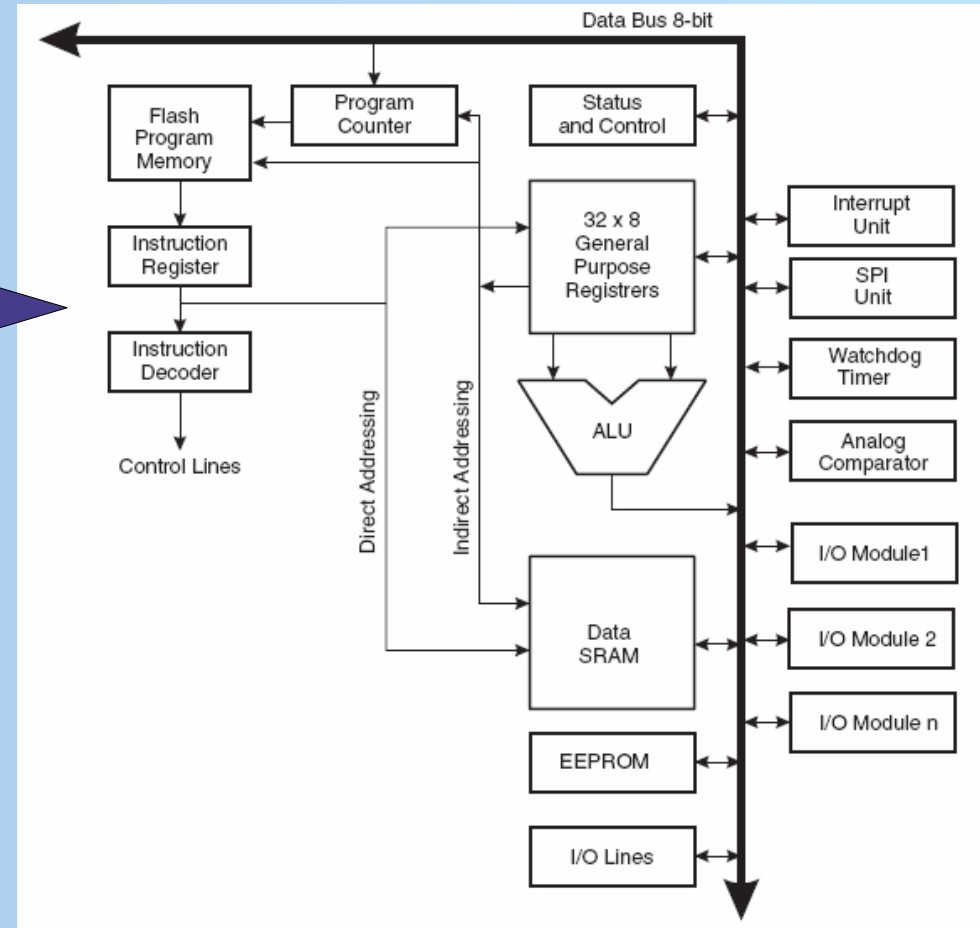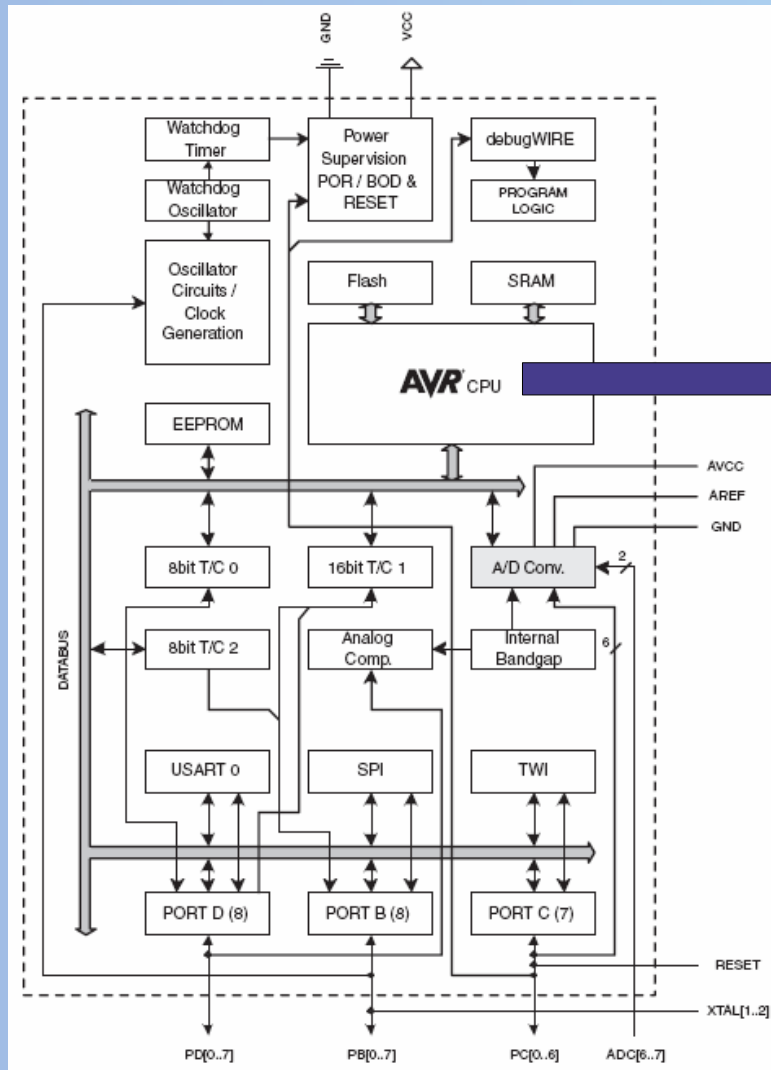


Blockschaltbild Topzelle

 

 - Speicherrealisierung
- General Purpose Registerfile
- ALU
- Datenregister
- Befehlsdekoder
- Adressdekoder
- IO Port



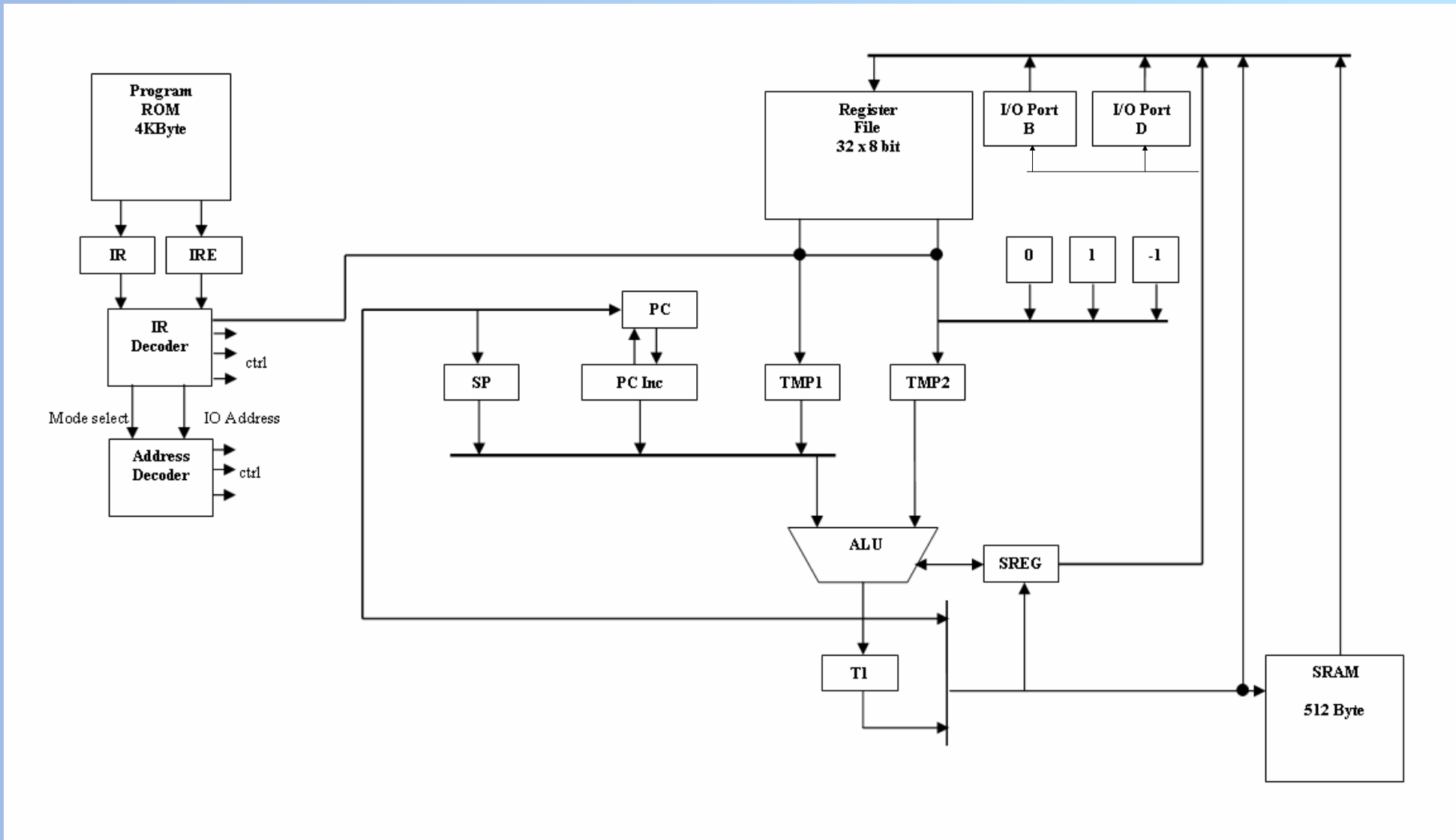


➤ Programmable ROM


- Implementation als Block-RAM auf FPGA
- Größe: 4 KByte
- Enthält Befehlscode
- Wird während Synthese über ein textfile initialisiert

➤ SRAM

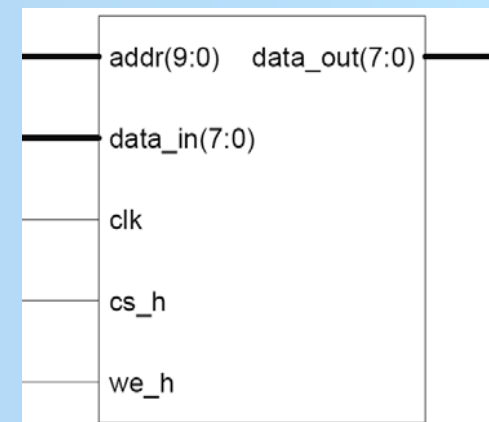- Implementation als Block-RAM auf FPGA
- 512 Byte Speicherkapazität



 - Implementation als Dual-Port distributed RAM
- Spezieller RAM, aus LUT's aufgebaut
- Größe: 32 Register à 8 Bit
- Asynchrones Auslesen einer Adresse möglich
- Gleichzeitiger Lesezugriff auf 2 Register
- Einsparung eines Taktzyklus im Entwurf




➤ Addierer und Subtrahierer

- Addieren mit/ ohne Carry
- Subtrahieren mit/ ohne Carry
- Subtraktion entspricht Addition mit 2-Komplement (Carry-In =1)

➤ Multiplikation

 
- Multiplikation von Zahlen im Format:
 - Fractional
 - Signed
 - Unsigned



- Umsetzung im 18 x 18 bit Hardwaremultiplizer des FPGA

➤ Bit-/ Logikoperationen

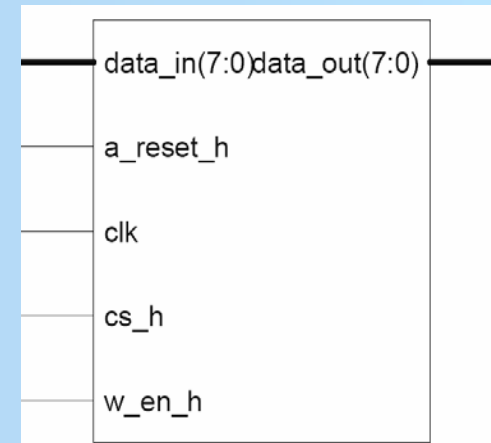- Definition eines allg. 8 Bit Registers
- Instanziierung:
 - ProgramCounter
 - StackPointer
 - Konstantenregister mit Werten -1,0,1
 - Statusregister SREG
 - Temporäre Hilfsregister



➤ Befehlsdecoder


- komplexe kombinatorische Logik
- Dekodierung der Operation + Operanden aus 16-Bit Befehl

➤ Adressdecoder

- Mögliche Adressierung:
- direkte Adressierung → direkte Adresse ist Teil des Opcodes (32-bit Opcode)


indirekte Adressierung durch X, Y, Z → Adresse wird durch Indexregister bestimmt

 indirekte Adressierung durch SP → SP beinhaltet Adresse
Adressierung von IO-Registern




➤ IO Port stark vereinfacht gg. Spezifikation

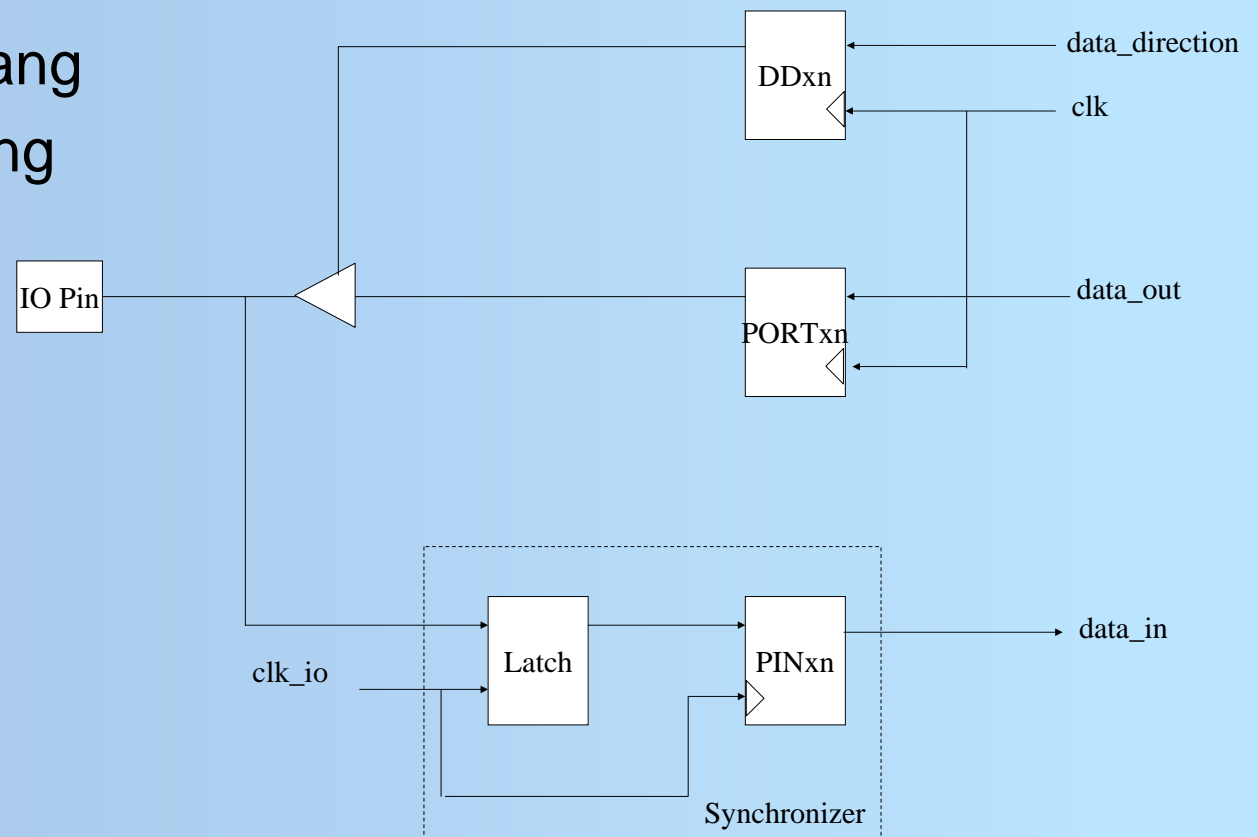
- Sleep-Mode nicht berücksichtigt
- DDxn für output enable
- Portxn Datenausgang
- PINxn Dateneingang



 
- Im Steuerwerk FSM integriert
 - 50 Zustände
- Erhält auszuführende Instruktion vom Befehlsdekoder
 - Zustand bestimmt Ausgabe der Steuersignale für Datenpfad
 - Bedingte Zustandsübergänge durch Statusregister-Flags



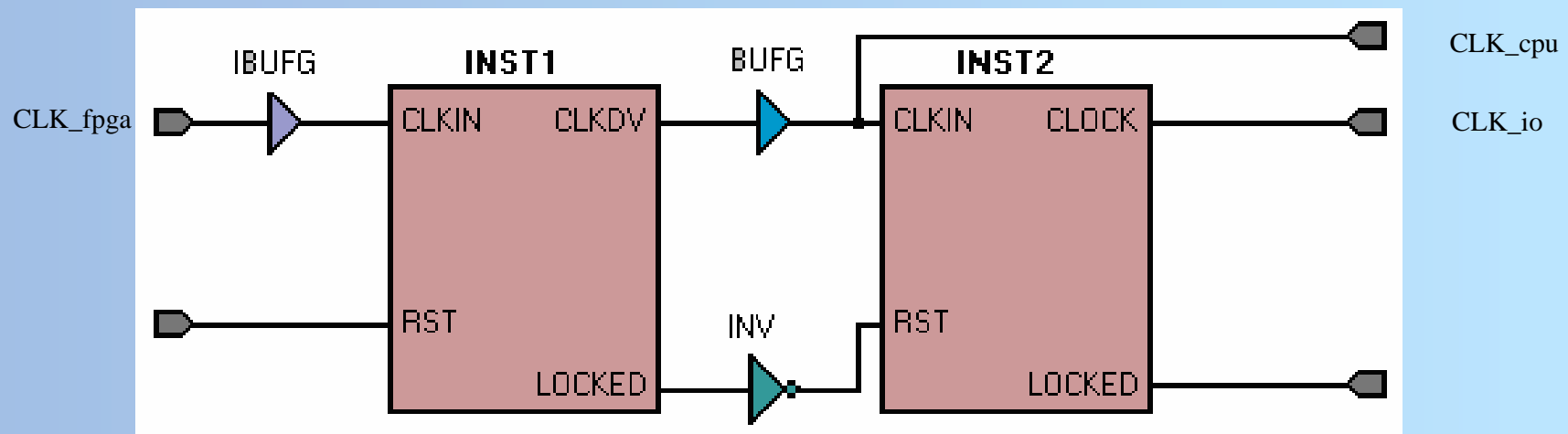- Kaskadenschaltung mit IP-Core Generator
- 50 MHz FPGA Takt auf 12.5 MHz geteilt
- 12.5 auf 4 MHz geteilt
- I/O-Pad enthält Synchronizer für Datenregister → clk_io



- Optimierung auf Chipfläche bei Synthese
- Finale Ressourcenauslastung:
 - Slices: 597 (31%)
 - Slices FF's: 259 (6%)
 - LUT's: 1043 (27%)
- Hohe Komplexität an kombinatorischer Logik für Steuerwerk und Befehlsdekoder
- Änderung des Zielsystems:
 - größerer HW-Aufwand, wegen Nutzung HW-spezifischer Elemente (Block RAM, HW-Multiplier)
- Getestet mit Speed: 4 MHz
- Theoretisch 30 MHz möglich, Steigerung durch Speedoptimierung bei Synthese

 

- Verfeinerung durch weitere Peripherie
 - Watchdog
 - IO Ports
- Nachträgliches Laden des Programmspeichers
(momentan nur während Synthese möglich)
- Übersichtlichkeit des Datenpfads → Entwurf
verbesserungswürdig

