



Test & Diagnose digitaler Systeme, Prüffreundlicher Entwurf.

Norman Seßler

Dresden, 1.7.2009


Gliederung

- 1. Allgemeine Testprinzipien**
- 2. Defekte und Fehlermodelle**
- 3. ATPG**
- 4. Sequentielle Schaltungen**
- 5. DFT**

01 Allgemeine Testprinzipien

- Neue Produkte müssen geprüft werden, ob sie funktionsfähig sind und ihren Zweck erfüllen
- Getestet wird in verschiedenen Stadien der Hardwareentwicklung
- Ziel: fehlerfreier Entwurf, fehler- und defektfreies Produkt, damit wenige Ausfälle auftreten und geringe Folgekosten entstehen
- Fehler erzeugen höhere Kosten je später sie entdeckt werden
- Erschöpfender Test fast nie möglich, deshalb Konstruktion von sinnvollen Testfällen

01 Allgemeine Testprinzipien

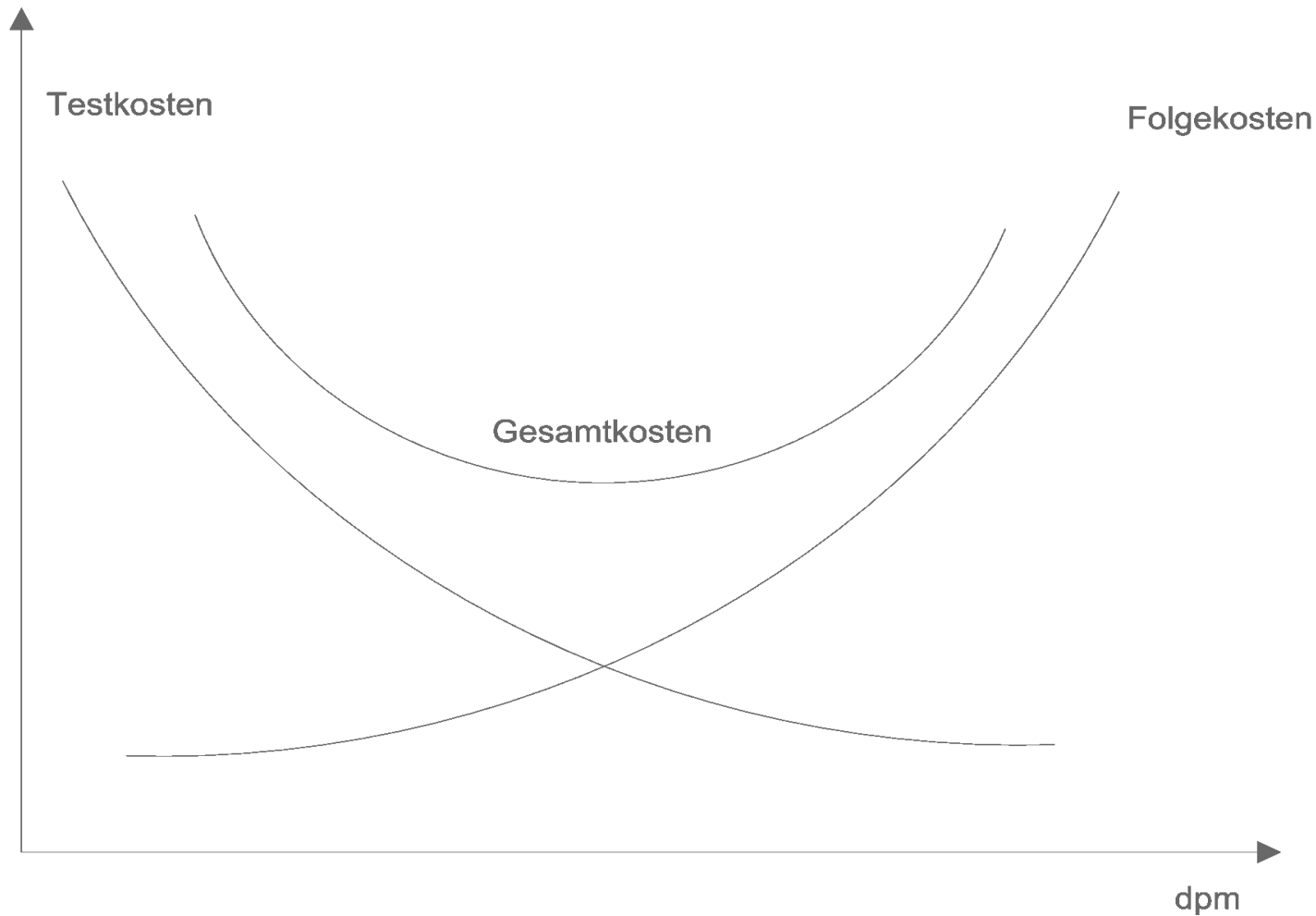

02 Defekte und Fehlermodell

- Defekte sind Fehler, die während der Produktion im Bauteil auftreten
- Fehlermodell ist eine mathematische Beschreibung wie ein Defekt das Verhalten des Designs verändert
- Stuck-at-Fault: jede Leitung eines Schaltkreises kann auf einem bestimmten logischen Wert „feststecken“, bei n Leitungen $2n$ mögliche Fehler
- Brückenfehler: 2 Leitungen sind verbunden, obwohl sie es nicht sein sollten, dies führt zu wired-or oder wired-and Logikfunktion, nur physikalisch benachbarte Leitungen müssen betrachtet werden
- Stuck-open-Fehler: eine Leitung ist durchtrennt und weder mit Vcc noch mit Gnd verbunden, ein oder mehrere Inputs abgetrennt
- Delay – Fehler: Signal hat korrekten Wert, aber langsamer als normal


03 ATPG

Test-Pattern-Generierung

- Aus Komplexitätsgründen werden meist nur Einzelfehler angenommen
- Defekte müssen als elektrisches oder logisches Verhalten modellierbar sein
- Ein Fehler muss durch beschränkten Aufwand durch Änderungen an den Primären Eingängen einstellbar und gleichzeitig an den primären Ausgängen sichtbar sein
- Ein Testvektor sollte dabei möglichst viele Fehler erkennen

03 ATPG

Beispiel

 

03 ATPG

Beispiel

- Ein vollständiger Testsatz für dieses Beispiel

| a | b | c | d |
|----------|----------|----------|----------|
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |

03 ATPG

Automatisierte-Test-Pattern-Generierung

Ablaufskizze



- Erstellen einer Fehlerliste aufgrund des Fehlermodells
- Gutsimulation mit bestimmten Testvektoren
- Simulation des fehlerbehafteten Netzwerks
- Vergleich der Werte an korrespondierenden Ausgängen Gutnetzwerks und des fehlerbehafteten Netzwerks
- Markieren (oder streichen) der entdeckten Fehler aus der Fehlerliste
- Solange bis alle Fehler entdeckt wurden oder Fehlerüberdeckungsgrad hoch genug ist
- Fehlersimulation kann als Modellierung und Simulation des Testvorganges angesehen werden

03 ATPG

Automatisierte-Test-Pattern-Generierung

Reduktion der Fehlerliste

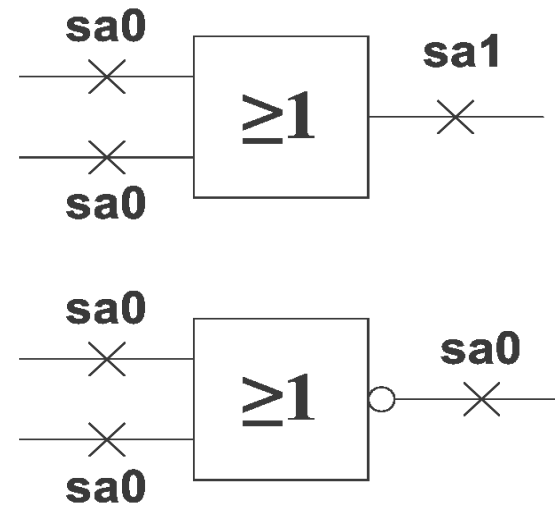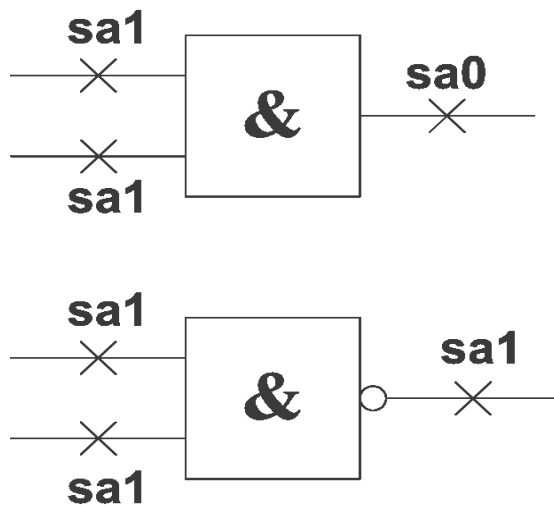- Die Fehlerliste kann verringert werden indem äquivalente und dominierte Fehler gestrichen werden



03 ATPG

Automatisierte-Test-Pattern-Generierung


Reduktion der Fehlerliste

- Statt des Fehlers auf der Ausgangsleitung können die äquivalenten Fehler auf der Eingangsleitung betrachtet werden
- Da innerhalb eines Netzwerkes eine Gatter-Eingangsleitung gleichzeitig Ausgangsleitung eines davorliegenden Gatters ist, können Fehler „zurückgeschoben“ werden, jeweils unter Beachtung der Funktion des Gatters, bis zu den primären Eingängen oder Fan-out-Leitungen

03 ATPG

Automatisierte-Test-Pattern-Generierung

Reduktion der Fehlerliste

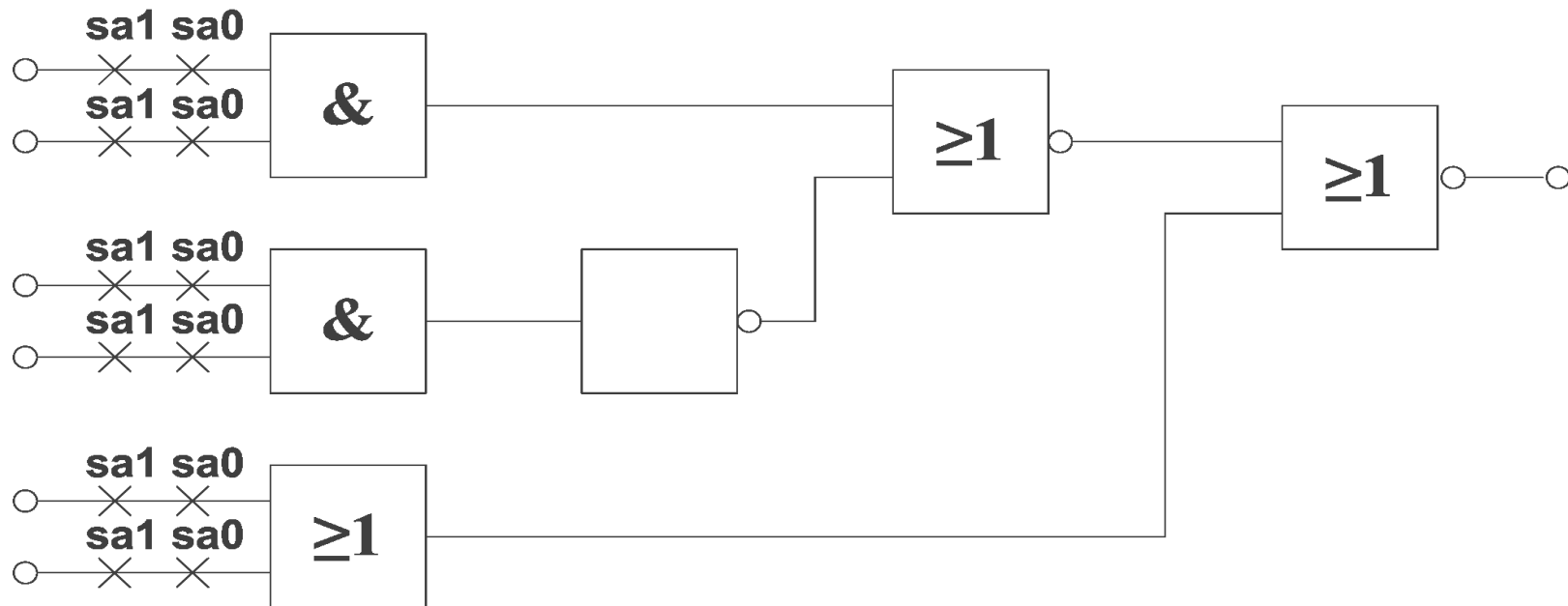


03 ATPG

Automatisierte-Test-Pattern-Generierung

- Nachdem alle pseudozufällig erzeugten Testvektoren simuliert wurden und noch Fehler in der Fehlerliste stehen, müssen dafür explizit Testvektoren generiert werden
- Für diese Aufgabe gibt es spezielle Verfahren, wie den D-Algorithmus
- Es gibt Weiterentwicklungen wie PODEM- oder FAN-Verfahren
- Entscheidungen werden aufgrund bestimmter Heuristiken getroffen, die zu schnelleren Lösungen führen
- Qualität der ATPG wird anhand der abgedeckten Fehlermodelle, Anzahl der Testvektoren, Fehlerabdeckung und der benötigten Zeit bestimmt

04 Sequentielle Schaltungen

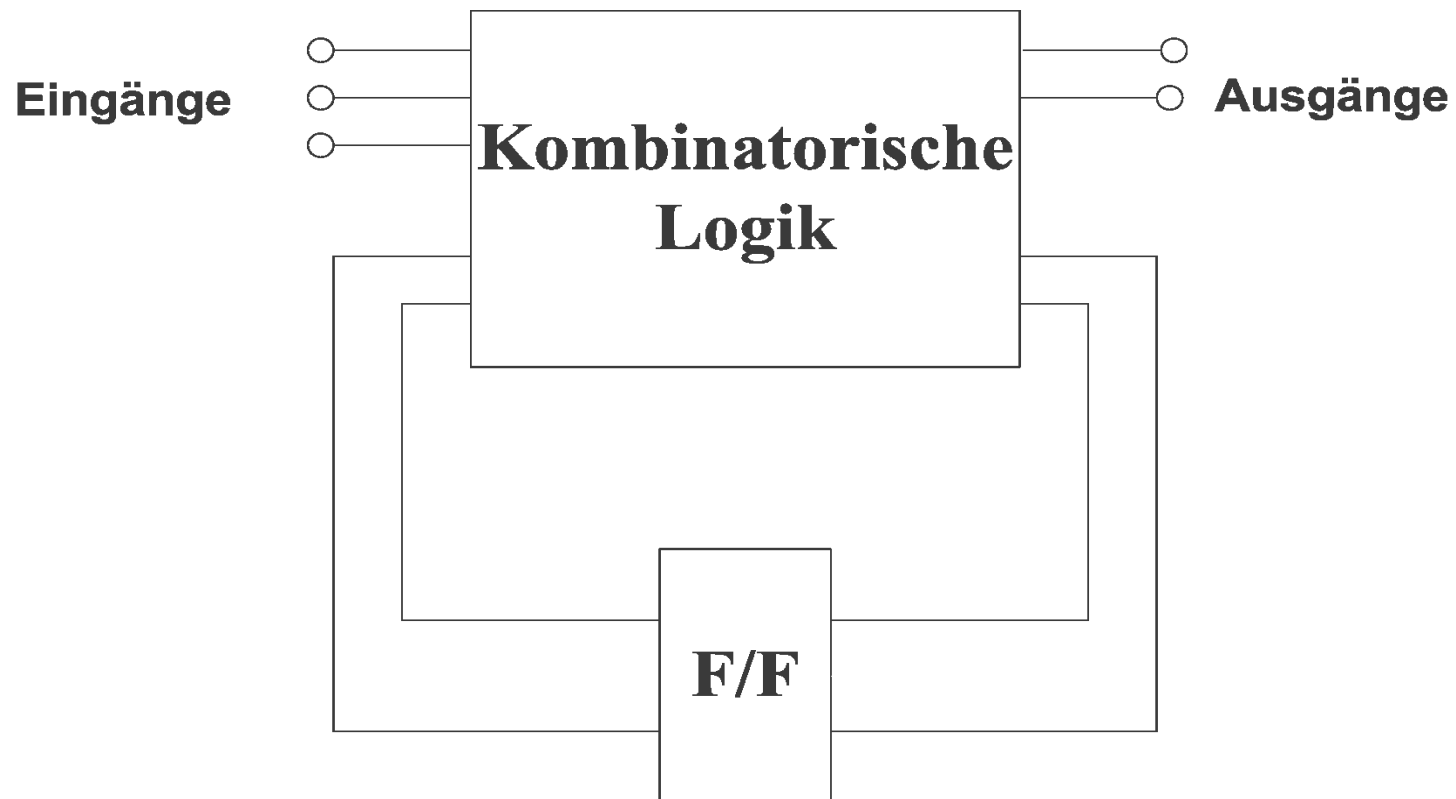

04 Sequentielle Schaltungen

- Für kombinatorische Schaltungen gibt es einige sehr effektive TPG-Algorithmen
- Es ist aber nicht möglich diese unmittelbar auf sequentielle Schaltungen zu übertragen, da die Speicherzustände berücksichtigt werden müssen
- Um einen Fehler zu erregen und zu einem primären Ausgang zu propagieren sind oft sehr lange Folgen von Eingangsvektoren notwendig
- Kombinatorische Algorithmen nur anwendbar, wenn man die FFs gezielt setzen kann

05 DFT

Design for Testability

- Alle Maßnahmen, die zur Verbesserung von wenigstens einem der folgenden vier Punkte führen
 1. Initialisierbarkeit
 2. Fehlersteuerbarkeit
 3. Fehlerbeobachtbarkeit
 4. Vermeiden potentieller Defekte
- Ziele: Test zu vereinfachen oder gar erst zu ermöglichen, dabei aber möglichst wenig Pins, Logik und Verdratung zu verbrauchen
- Designänderungen, die den Zugang zu internen Schaltelementen gewährleisten um so z.B. die internen Zustände zu verändern
- Scan-Path-Verfahren weit verbreitet
- Anzahl an Testpins ist begrenzt, deshalb kann man Testdaten für einzelne Scan-Chains komprimieren


05 DFT

JTAG


- Mittlerweile Synonym für den IEEE 1149.1 Standard (Standard Test Access Port und Boundary-Scan Architecture)
- BSDL (Boundary Scan Description Language) Teil des Standards
- TAP (Test Access Port) mit 4 I/O Pins und optional TRST
- TAP Controller
- Instruction Register
- Data Registers
- Inzwischen wird JTAG vermehrt auch zur Konfiguration von FPGAs und CPLDs sowie zum Programmieren und Debuggen von Mikrocontrollern verwendet

05 DFT

JTAG

 

05 DFT
JTAG

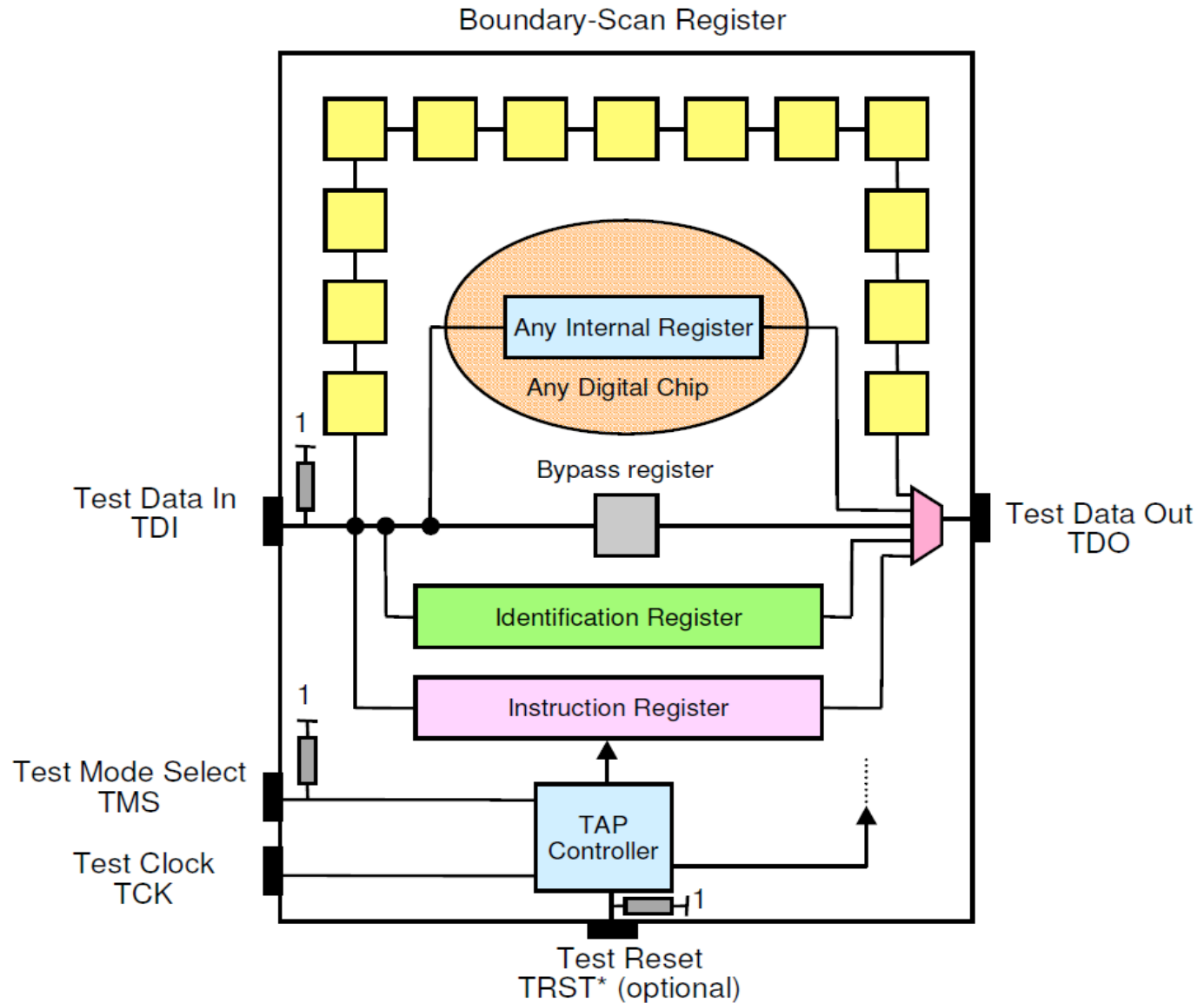

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Quellen

- [1] Scheffer, Louis, EDA for IC system design, verification, and testing, 2006
- [2] Prof. Dr.-Ing. habil. Bernd Straube, Vorlesung „Logiksimulation und Test“
- [3] http://www.corelis.com/products/Boundary-Scan_Tutorial.htm
- [4] http://www.asset-intertech.com/pdfs/Boundary-Scan_Tutorial_2007.pdf