

Einsatz programmierbarer Logikbausteine im Informatik-Grundstudium

Entwurf für Xilinx CoolRunner-II CPLDs


J. Schneider

`jsch@ite.inf.tu-dresden.de`

Technische Universität Dresden


Institut für Technische Informatik

 Professur für VLSI-Entwurfssysteme, Diagnostik und Architektur




J. Schneider
Technische Universität Dresden
Institut für Technische Informatik
Professur für VLSI-Entwurfssysteme, Diagnostik und Architektur
`jsch@ite.inf.tu-dresden.de`

Kapitel	Folie
1 Motivation	3
2 Xilinx CPLD Architekturen	6
3 CPLD-Prototyping Plattform	14
4 Entwurfs- und Praktikumsablauf	29
5 Zusammenfassung	33

 


1 Motivation

 

J. Schneider
Technische Universität Dresden
Institut für Technische Informatik
Professur für VLSI-Entwurfssysteme, Diagnostik und Architektur
jsch@ite.inf.tu-dresden.de


- ❖ Markt für programmierbare Bausteine (Microprozessoren, CPLDs, FPGAs, ...) steigt ständig
- ❖ programmierbare Logikbausteine zählen inzwischen zu den Basisbaugruppen im Bereich Elektronik/Technische Informatik
- ❖ Einführung in die Architektur der Logikbausteine erfolgt bereits im 1. Semester (GTI-VL)
- ❖ Zielvereinbarung zwischen dem Rektoratskollegium und der Fakultät Informatik der TU-Dresden
 - Ziel dieser Vereinbarung ist die Erhöhung der Effizienz und Effektivität sowie die Verbesserung der Qualität der Lehre, Forschung und Wissenstransfer
- ❖ Umsetzung der Zielvereinbarung am Lehrstuhl in Hinblick auf die Verbesserung der Praxis im Informatik-Studium

 


- ❖ Problematik „Rechnergestützter Systementwurf“ schon ins Informatik-Grundstudium verlagern (HW-Praktikum)
- ❖ Kennenlernen von:
 - Entwurf Digitaler Schaltungen am Computer
 - Entwurfsabläufen (Entwurf, Simulation, Synthese, Chip-Programmierung)
 - Anwendung von moderner Entwurfssoftware (Schaltungseditor in XILINX ISE)
 - Programmierung von einfachen programmierbaren Schaltkreisen

Keine Zielstellungen sind:

 - ❖ Entwurfsoptimierung (Ausnutzung des letzten Gatters/FlipFlops bzw. Geschwindigkeitsoptimierung)
- ❖ Hardwarebeschreibungssprachen
- ❖ Erstellung eigener Testumgebungen und UCF-Dateien



2 Xilinx CPLD Architekturen

 


J. Schneider
Technische Universität Dresden
Institut für Technische Informatik
Professur für VLSI-Entwurfssysteme, Diagnostik und Architektur
jsch@ite.inf.tu-dresden.de

Grundlagen:



- ❖ PLA: Programmable Logic Array
- ❖ PLAs enthalten eine programmierbare UND-Matrix gefolgt von einer programmierbaren ODER-Matrix (Abbildung der Logikfunktionen auf diese Struktur); Register am Ausgang (ermöglichen Implementation von Zustandsautomaten)
- ❖ typischer Vertreter: PAL16V8 (16 Eingänge, 8 Ausgänge)

CPLD:

 - ❖ CPLD: Complex Programmable Logic Device
- ❖ CPLDs der Firma Xilinx: X9500-Serie, CoolRunner-II Serie
- ❖ CPLD vereinfacht: viele PLA-ähnliche Blöcke auf einem Chip
- ❖ „nichtflüchtige“ Speicherung der Konfiguration (z.B. EEPROM)




 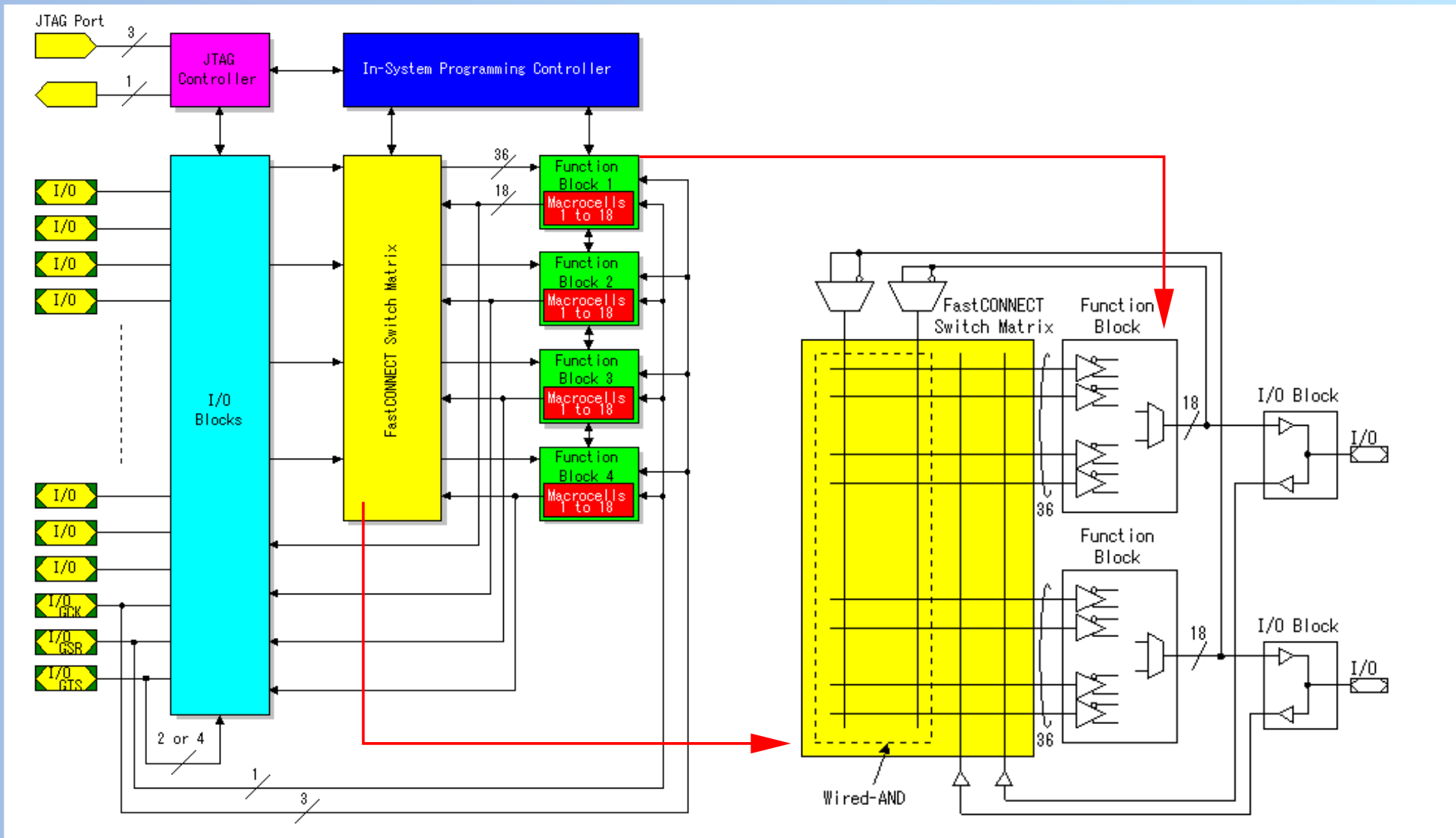Übersicht über die Xilinx X9500 Architektur




J. Schneider
 Technische Universität Dresden
 Institut für Technische Informatik
 Professur für VLSI-Entwurfssysteme, Diagnostik und Architektur
 jsch@ite.inf.tu-dresden.de

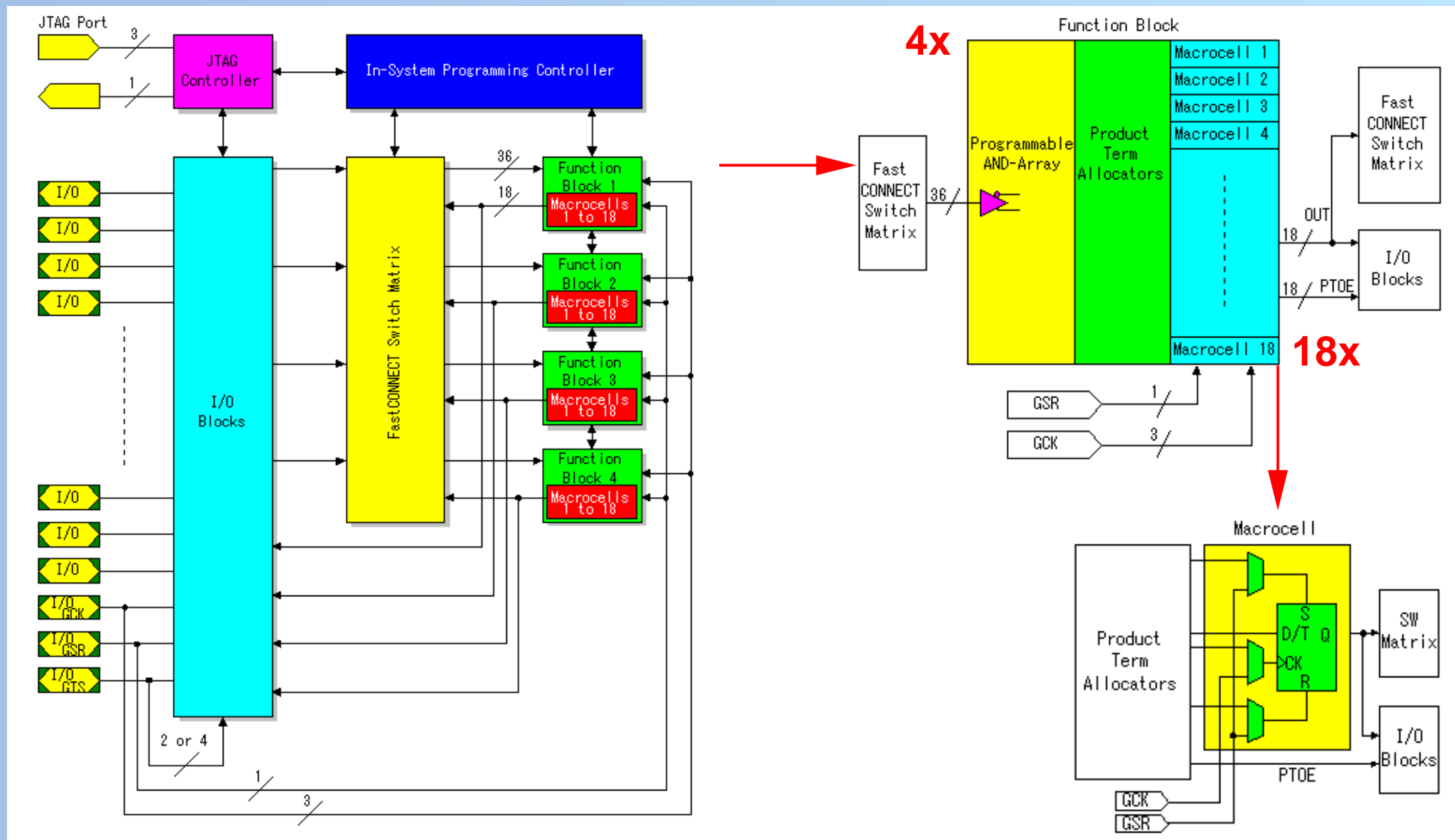Übersicht über die Xilinx X9500 Architektur




 J. Schneider
 Technische Universität Dresden
 Institut für Technische Informatik
 Professur für VLSI-Entwurfssysteme, Diagnostik und Architektur
 jsch@ite.inf.tu-dresden.de





Xilinx X9500 Architektur


 
- ❖ unterschiedliche Spannungskompatibilität: 2,5Volt (XC9500XV), 3,3 Volt (XC9500XL), 5 Volt (XC9500)
- ❖ System Gates: 800-6.400
- ❖ Macrocells: 36-288
- ❖ Product Terms per Macrocell: 90
- ❖ Input Voltage Compatible: 2,5/3,3
- ❖ Output Voltage Compatible: (1,8)/2,5/3,3
- ❖ Maximum I/O: 36-192
- ❖ I/O Banking: 1-4
- ❖ Min. Pin-to-pin Logic Delay (ns): 5-6
- ❖ Global Clocks: 3



 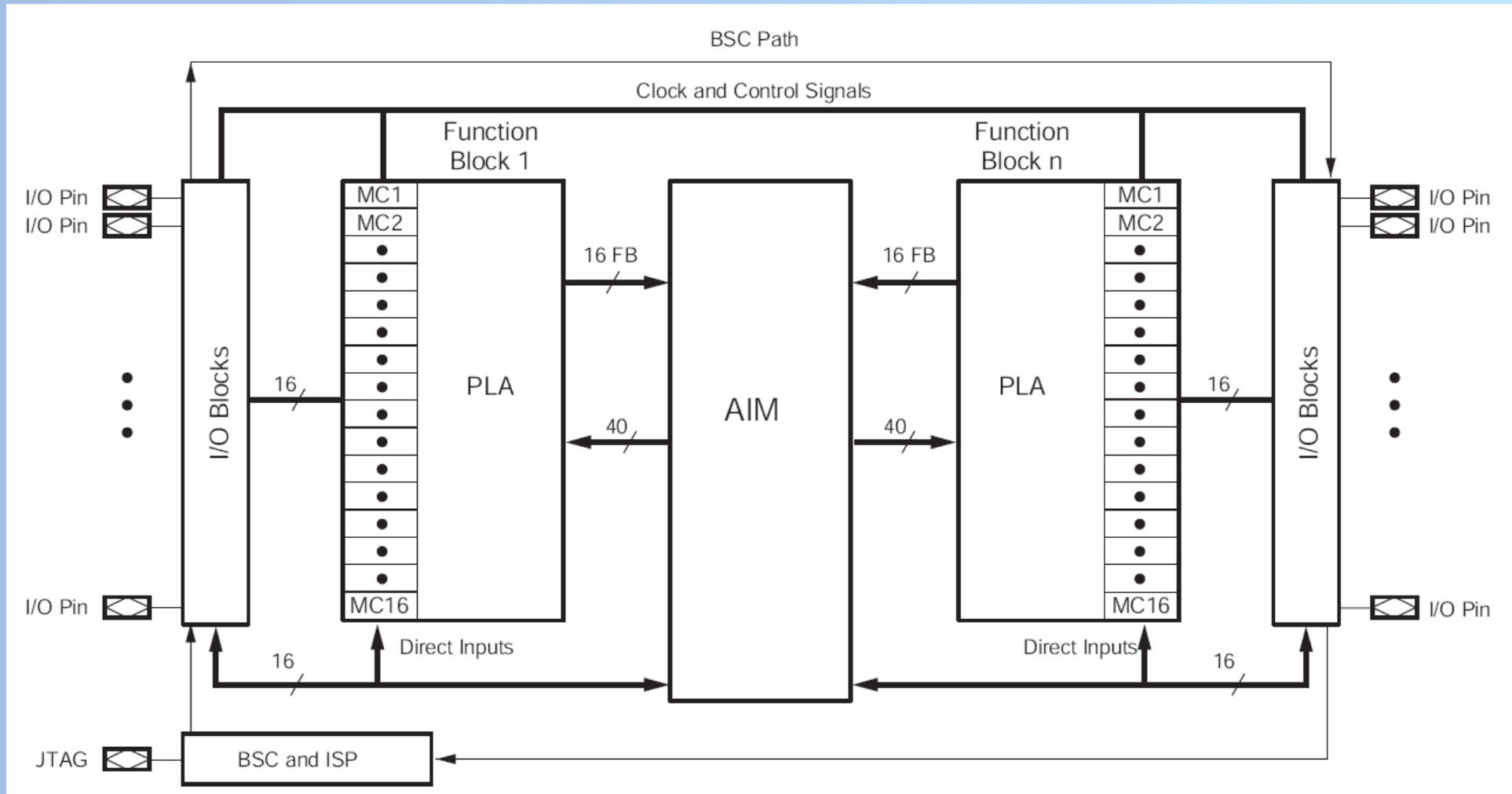Übersicht über die Xilinx CoolRunner-II Architektur



 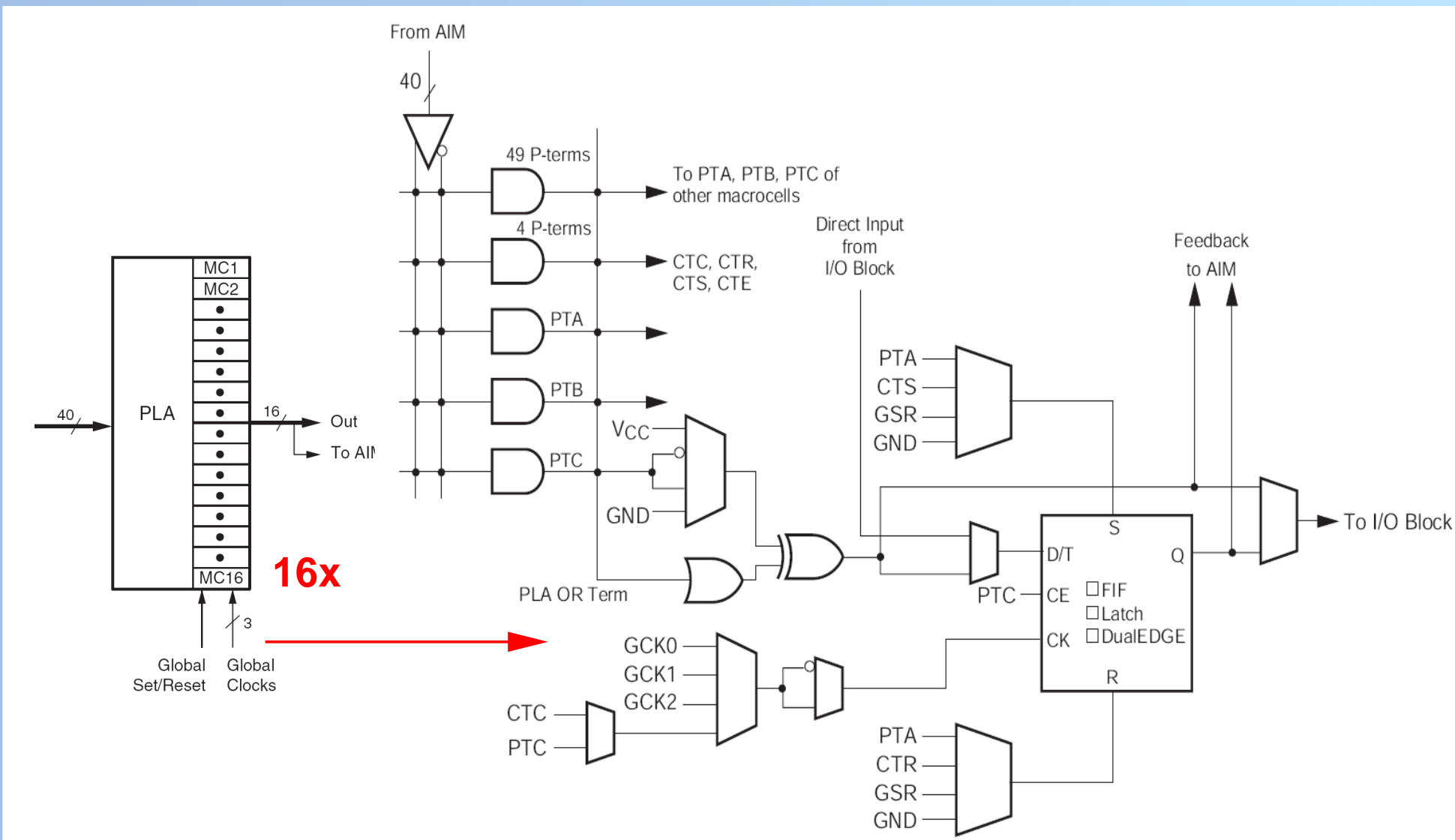
Übersicht über die Xilinx CoolRunner-II Architektur




J. Schneider
 Technische Universität Dresden
 Institut für Technische Informatik
 Professur für VLSI-Entwurfssysteme, Diagnostik und Architektur
 jsch@ite.inf.tu-dresden.de

Xilinx CoolRunner-II Architektur

 - ❖ CoolRunner-II Familie: 1,8V (CoolRunner XPLA3 Familie: 3,3V)
- ❖ System-Gates: 750-12.000
- ❖ Macrocells: 32-512
- ❖ Product Terms per Macrocell: 40
- ❖ Input Voltage Compatible: 1,5/1,8/2,5/3,3
- ❖ Output Voltage Compatible: 1,5/1,8/2,5/3,3
- ❖ Maximum I/O: 33-270
- ❖ I/O Banking: 2-4
- ❖ Min. Pin-to-pin Logic Delay (ns): 3,8-7,1
- ❖ Global Clocks: 3



3 CPLD-Prototyping Plattform

 


J. Schneider
Technische Universität Dresden
Institut für Technische Informatik
Professur für VLSI-Entwurfssysteme, Diagnostik und Architektur
jsch@ite.inf.tu-dresden.de

Zielstellung:

- ❖ gutes Preis- /Leistungsverhältnis (Aufbau mehrerer Arbeitsplätze)
- ❖ verwendbar mit freier Xilinx-Entwurfssoftware (ISE)
- ❖ Programmierung über ISE-Software (iMPACT-SW und JTAG-Kabel an paralleler Schnittstelle des PC)
- ❖ keine außergewöhnliche Peripherie um CPLD (z.B. Netzwerkschnittstelle, Segment-Anzeigen im Multiplexbetrieb, LCD, ...)
- ❖ Möglichkeiten für eigene Erweiterungen über I/O-Schnittstellen

Probleme:

- ❖ PLD/CPLD-Prototypingboards dominieren den Markt nicht so stark wie FPGA-Prototypingboards

 


XC2-XL Prototypingboard

Eigenschaften des Prototypingboards:

- ❖ 10x XC2-XL Prototypingboard von Digilent Inc. (Xilinx):
<http://www.digilentinc.com>
- ❖ Kaufpreis pro Board: ≈ 50 €
- ❖ bestückt mit zwei Xilinx-CPLDs:
 - XC9572XL VQ44
 - CoolRunner-II XC2C256 TQ144
- ❖ Prototypingboard besitzt keine Peripherie


notwendige Erweiterungen:

 - ❖ Erweiterung des Prototypingboards um zusätzliche Peripherie (z.B. LEDs, Anzeigen, Taster, Schalter, ...) notwendig




XC9572XL VQ44:

 - ❖ 3,3V High-Performance CPLD,
- ❖ 5 ns pin-to-pin logic delays,
- ❖ System frequency up to 178 MHz,
- ❖ four 54V18 Function Blocks,
- ❖ 72 macrocells with 1,600 usable gates,
- ❖ 44-pin VQFP (34 user I/O pins),
- ❖ Advanced 0.35 micron feature size CMOS Fast FLASHTM technology,
- ❖ 5V tolerant I/O pins accept 5V, 3.3V, and 2.5V signals





CoolRunner-II XC2C256 TQ144:


 
- ❖ optimized for 1.8V systems,
- ❖ 5.7 ns pin-to-pin delays,
- ❖ 144-pin TQFP with 118 user I/O
- ❖ Multi-voltage I/O operation 1.5V to 3.3V
- ❖ Two separate I/O banks
- ❖ 256 macrocells
- ❖ Optional Schmitt-trigger input (per pin)
- ❖ Flexible clocking modes (divide by 2,4,6,8,10,12,14,16)





Aufbau des XC2-XL Prototypingboards

 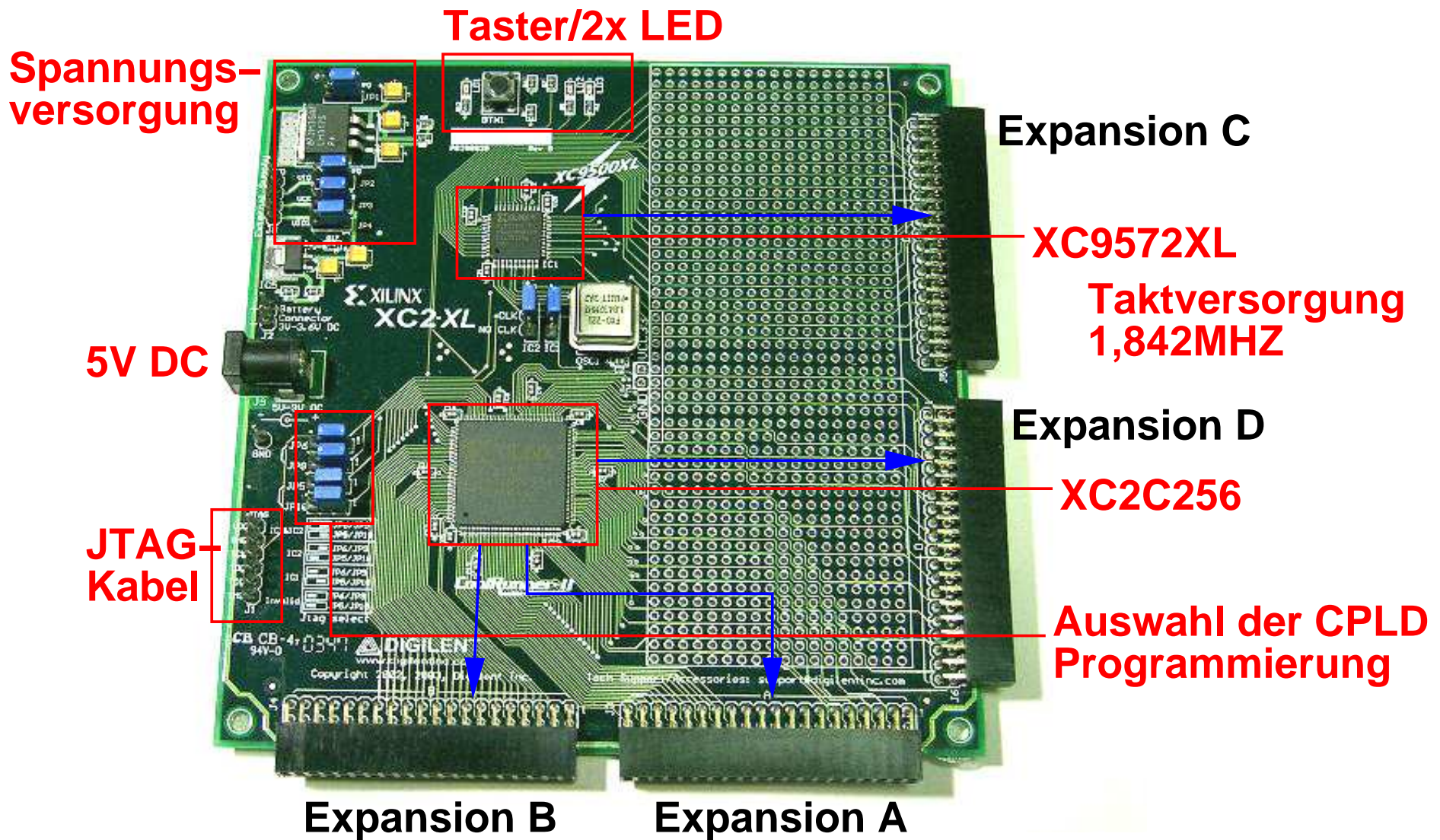

 
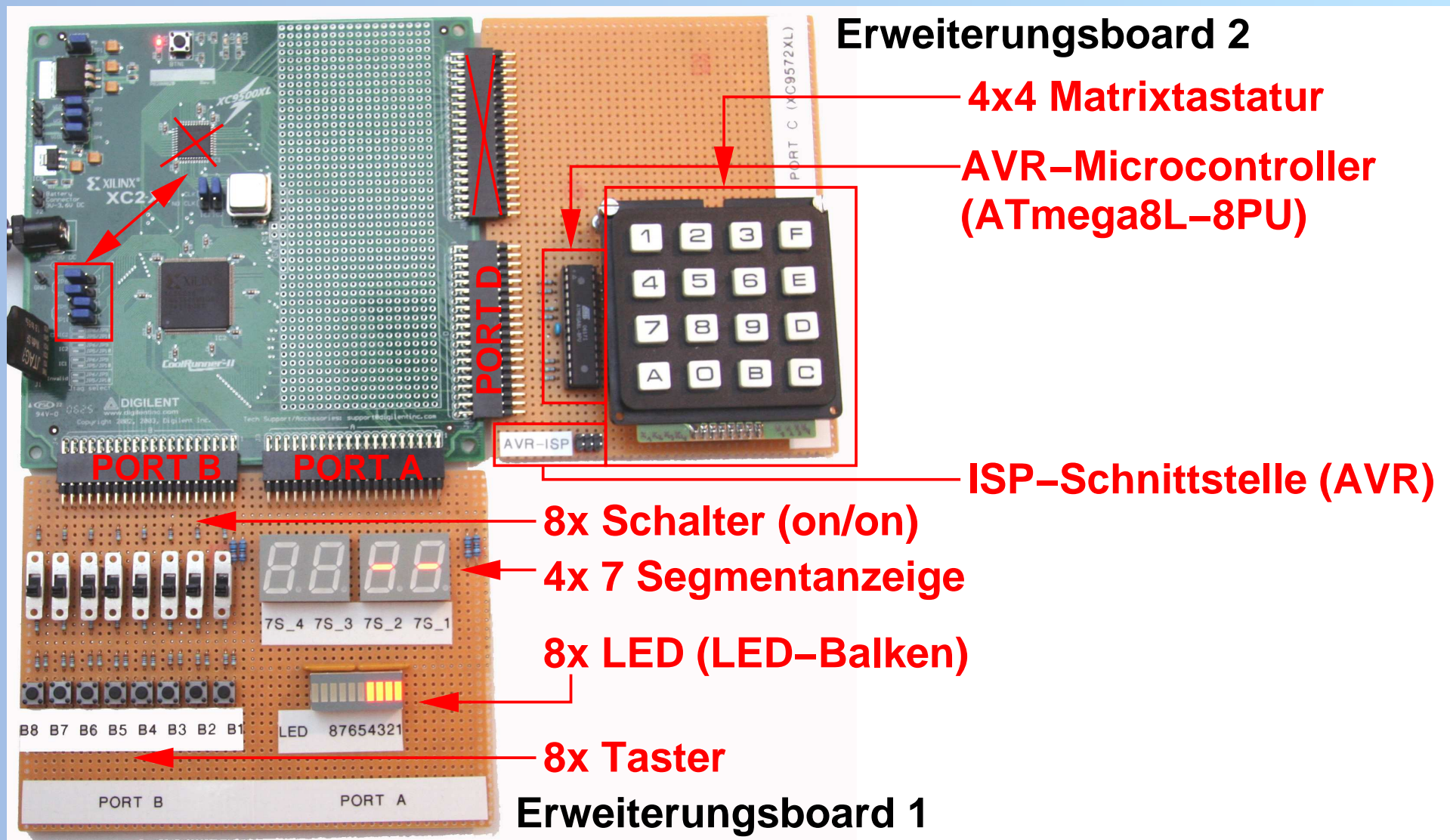
Erweiterungen für das XC2-XL Prototypingboard





Aufbau der Erweiterungskarte 1 – PORT B

 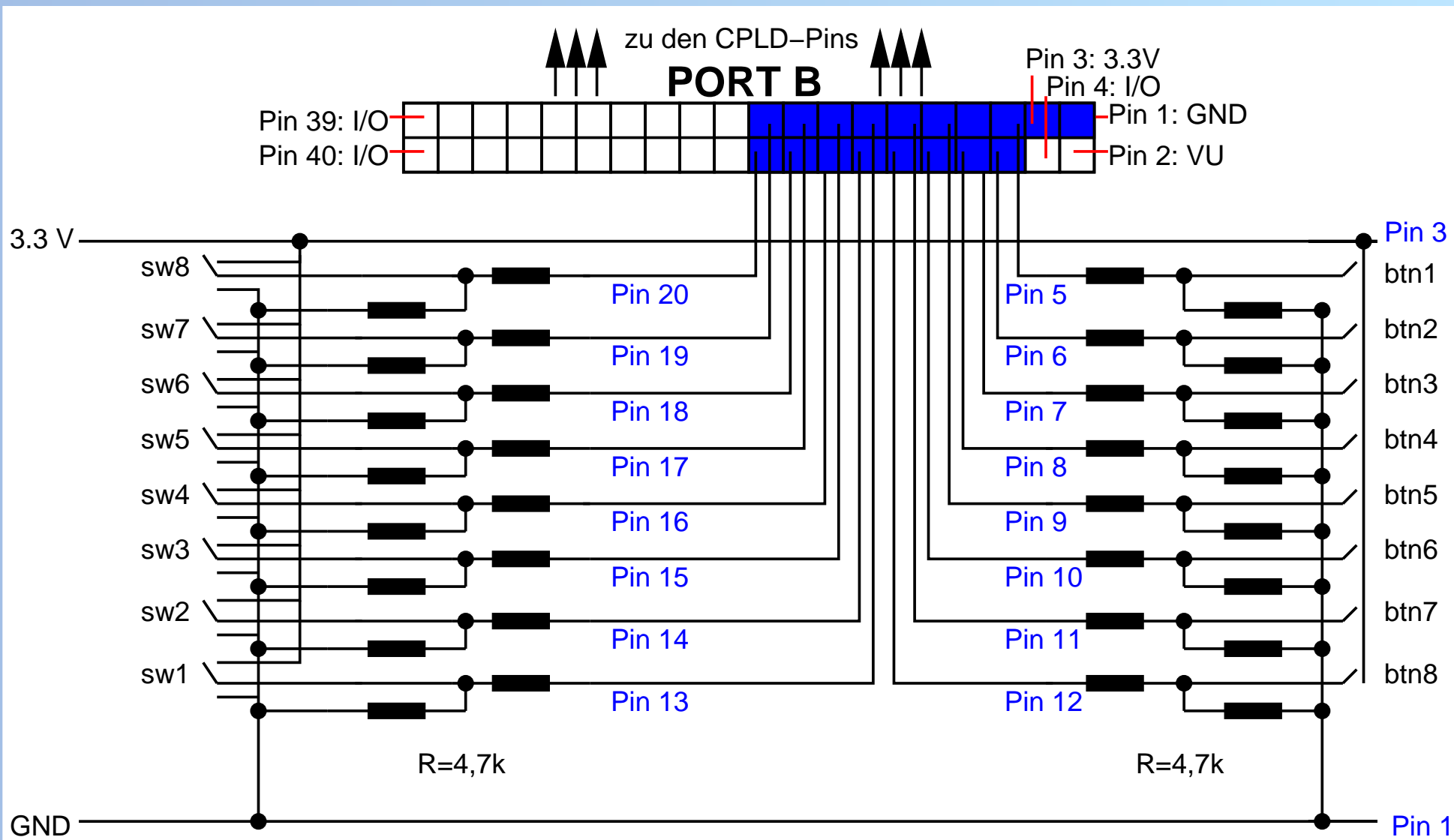

Aufbau der Erweiterungskarte 1 – PORT A

 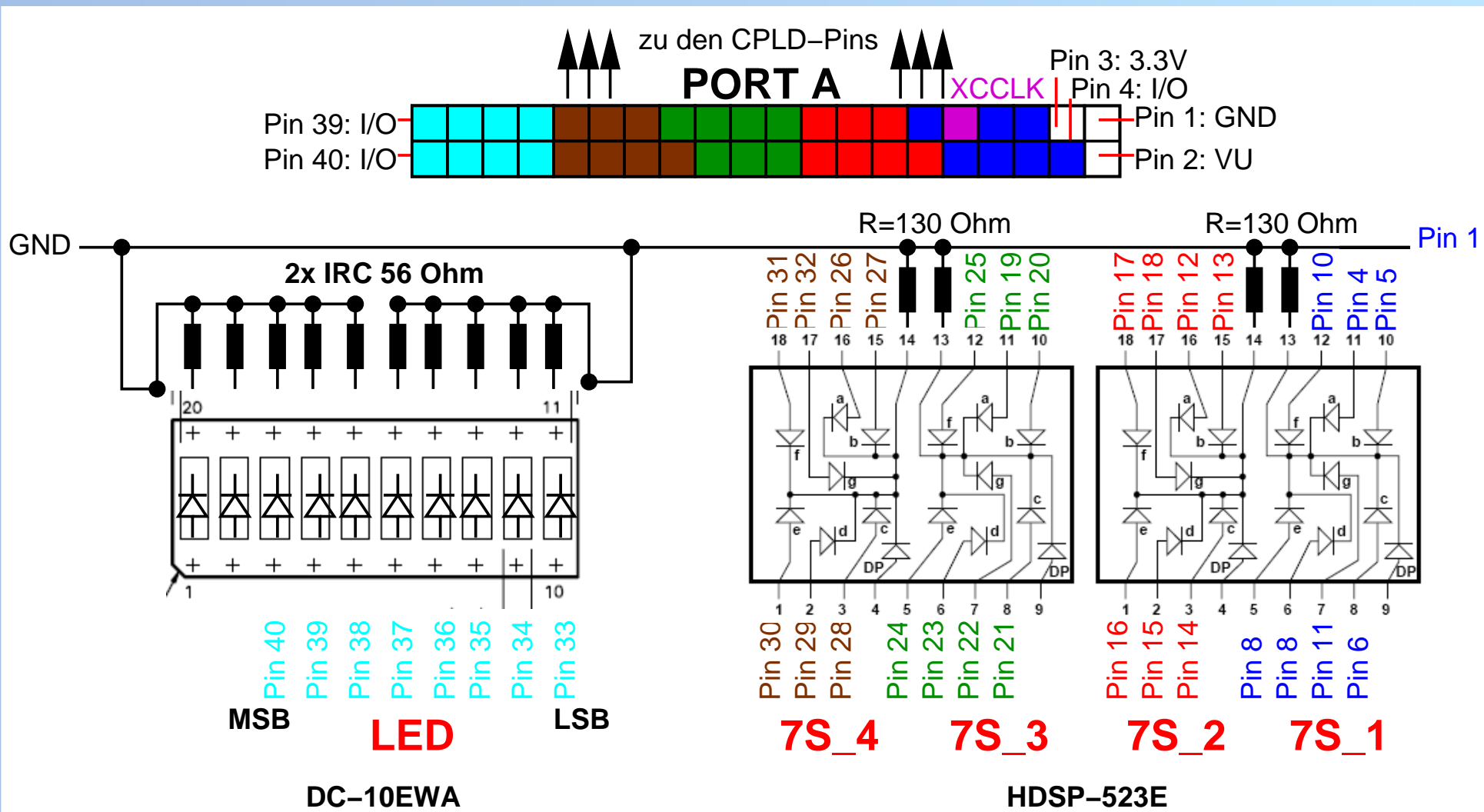


Aufbau der Erweiterungskarte 2 – PORT D

 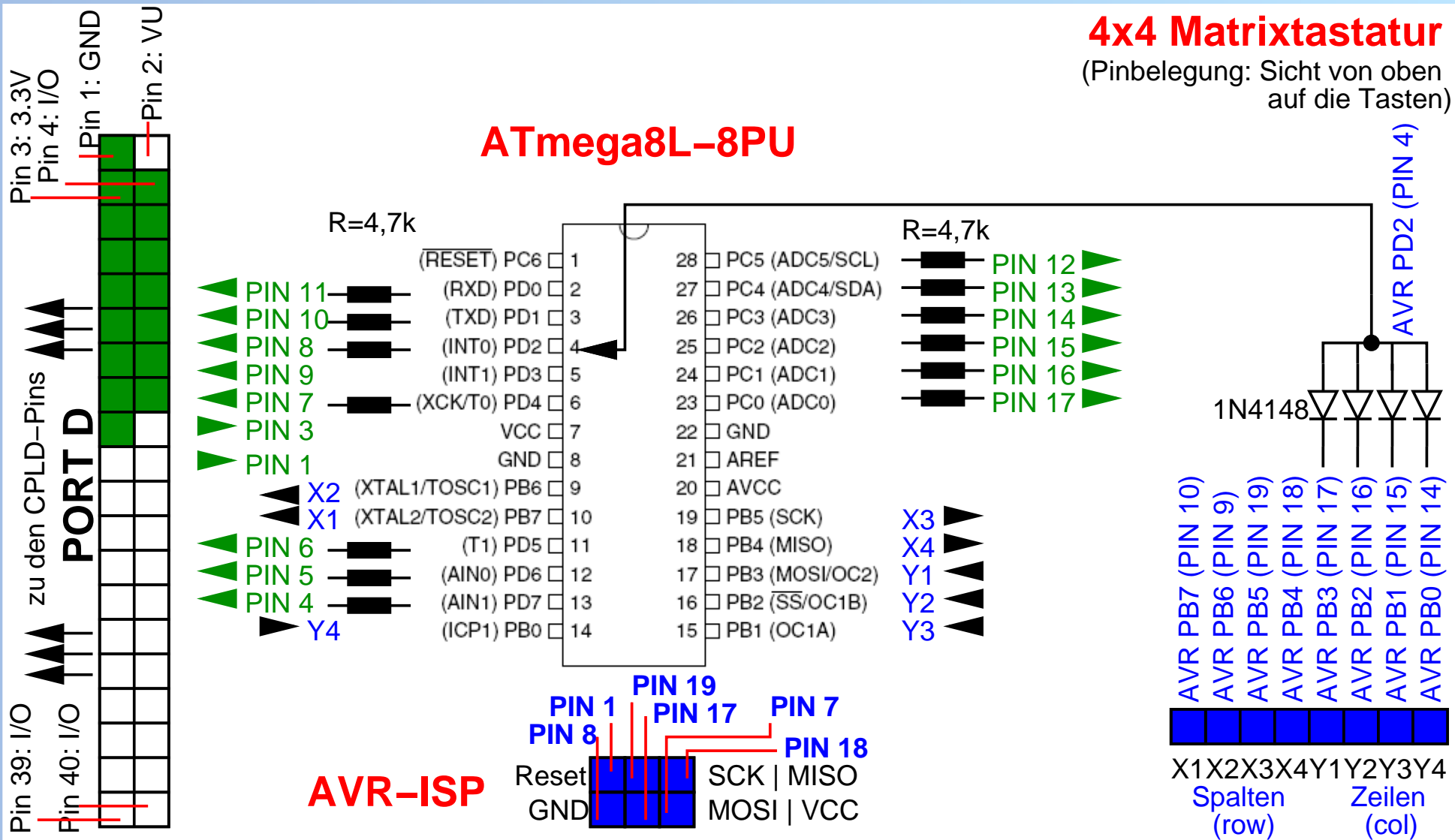

Funktionsprinzip 4x4 Matrixtastatur


- ❖ Matrixtastaturen besitzen eine Anzahl Schalter (z.B. 12 bzw. 16), welche über eine Matrix von Zeilen (rows) und Spalten (columns) miteinander verbunden sind (Taste 1 gedrückt: Spalte 1 und Zeile 1 verbunden, Taste 2 gedrückt: Spalte 2 und Reihe 1 verbunden, ...)
- ❖ gedrückte Taste ermitteln: Spalten alle mit Masse verbinden, Zeilen über Pull-Up-Widerstand an Betriebsspannung anschließen (keine gedrückte Taste: Output hat Plus-Potential, gedrückte Taste: Output auf Masse)

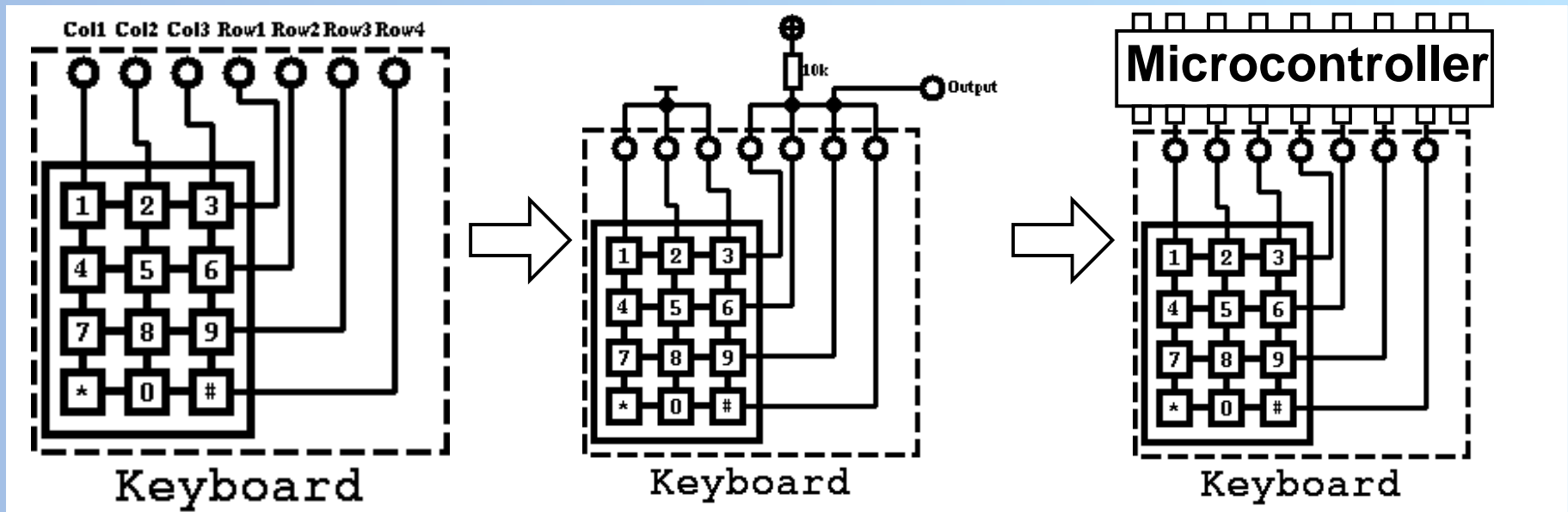

Funktionsprinzip 4x4 Matrixtastatur – Matrixcode

- ❖ Taste identifizieren: nacheinander die drei Spaltenanschlüsse auf Masse ziehen (die beiden anderen jeweils auf Betriebsspannung lassen) und das Ergebnis an den vier Zeilenanschlüssen ablesen
- ❖ ist einer der vier Zeilenanschlüsse auf Null, dann Tastaturcode ermitteln


Zeichen	Wert	X1 col1	X2 col2	X3 col3	X4 col4	Y1 row1	Y2 row2	Y3 row3	Y4 row4
-	1111	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0001	0	1	1	1	0	1	1	1
2	0010	1	0	1	1	0	1	1	1
3	0011	1	1	0	1	0	1	1	1
F	1111	1	1	1	0	0	1	1	1
4	0100	0	1	1	1	1	0	1	1
5	0101	1	0	1	1	1	0	1	1
6	0110	1	1	0	1	1	0	1	1
E	1110	1	1	1	0	1	0	1	1

 

Funktionsprinzip 4x4 Matrixtastatur – Matrixcode

Zeichen	Wert	X1 col1	X2 col2	X3 col3	X4 col4	Y1 row1	Y2 row2	Y3 row3	Y4 row4
7	0111	0	1	1	1	1	1	0	1
8	1000	1	0	1	1	1	1	0	1
9	1001	1	1	0	1	1	1	0	1
D	1101	1	1	1	0	1	1	0	1
A	1010	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0000	1	0	1	1	1	1	1	0
B	1011	1	1	0	1	1	1	1	0
C	1100	1	1	1	0	1	1	1	0

 
- ❖ Tastendruck steuert Interrupt des Microcontrollers (INT0 am Pin „PD2“)
- ❖ Ausgabe des Tabellen-Codes am Microcontroller PORTC und PORTD
- ❖ zusätzliche Ausgabe als 4 Bit-Binärwerte (+1 Bit Tastenabfrage) an Microcontroller PORTD




Funktionsprinzip 4x4 Matrixtastatur – Binärkode

- ❖ zusätzliche Ausgabe der binären Werte der Matrix-Tasten über Microcontroller PORTD
- ❖ zusätzliche Auswertung der Interrupt-Leitung im CPLD bzgl. Tastendruck (sonst „-“ = „0“) notwendig


Zeich.	PD2	PD7	PD6	PD5	PD4	Zeich.	PD2	PD7	PD6	PD5	PD4
-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0
3	0	0	0	1	1	4	0	0	1	0	0
5	0	0	1	0	1	6	0	0	1	1	0
7	0	0	1	1	1	8	0	1	0	0	0
9	0	1	0	0	1	A	0	1	0	1	0
B	0	1	0	1	1	C	0	1	1	0	0
D	0	1	1	0	1	E	0	1	1	1	0
F	0	1	1	1	1						

 

- ❖ Erzeugung einer „langsamen“ Impulsfolge (Takt) zur Weiterverarbeitung im CPLD (Ansteuerung von Zählerbausteinen bzw. LEDs)
- ❖ Verwendung eines Microcontroller-Pins und des internen Timers (Timer 0)
- ❖ Microcontroller-Takt 1MHz, Vorteiler 1024 (alle 1024 Takte wird Zähler um 1 weitergezählt), Interrupt bei Überlauf und „setzen/löschen“ des AVR-Pins PD3
- ❖ $1.000.000/1024=976,56$ Impulse pro Sekunde; $976,56/256 \approx 3,8$ Hz

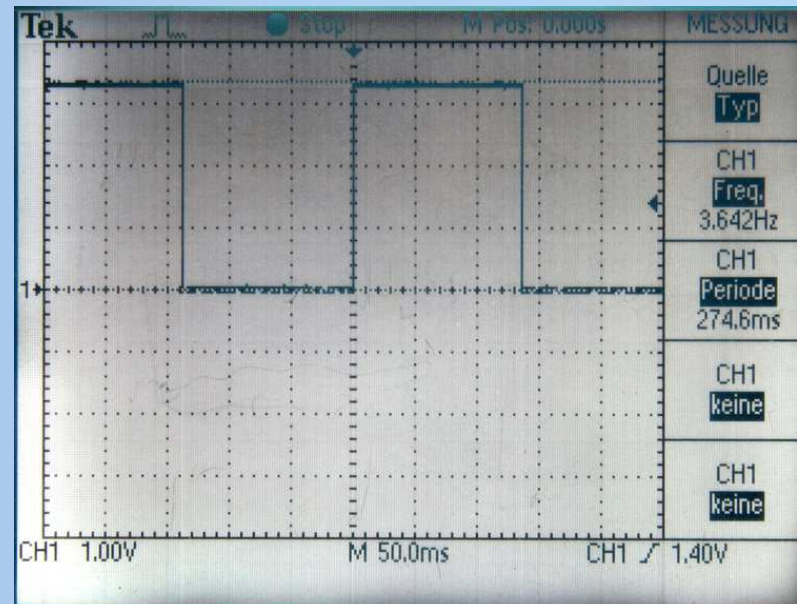


4 Entwurfs- und Praktikumsablauf

 

J. Schneider
Technische Universität Dresden
Institut für Technische Informatik
Professur für VLSI-Entwurfssysteme, Diagnostik und Architektur
jsch@ite.inf.tu-dresden.de

Entwurf mit Xilinx ISE-Werkzeugen


- ❖ Versuchsdurchführung mit „State-of-the-Art“ Entwurfswerkzeugen von Xilinx
- ❖ Entwurf dig. Schaltungen unter Verwendung ausgewählter Bib.-Elemente
- ❖ Entwurfsablauf: Entwurf/Schematic-Eingabe \Rightarrow ISE-Simulation \Rightarrow Synthese \Rightarrow Download \Rightarrow Prototyping
- ❖ Abfolge zur Lösung der Praktikumsaufgaben:
 1. Kennenlernen der Entwurfswerkzeuge: öffnen eines einfachen/fertigen Projekts incl. Projekteinstellungen/UCF/Schaltung/Testumgebung \Rightarrow Simulation/Synthese/Download
 2. Erstellung einfacher Entwürfe (Module): Zähler, Decoder, ...
 3. Durchführung eines eigenen vollständigen Entwurfes (z.B. Meßstellenabfrage) unter Verwendung der erstellten Teilmodule
- ❖ Vorgaben: zu jeder Teilaufgabe existiert Projektarchiv mit: Projekteinst. (Chip, Werkzeugeinstellungen, ...), UCF, Designhierarchie, Moduldateien incl. Schnittstellen ohne „Inhalt“, Testumgebung incl. Testpattern

 

J. Schneider

Technische Universität Dresden
Institut für Technische Informatik

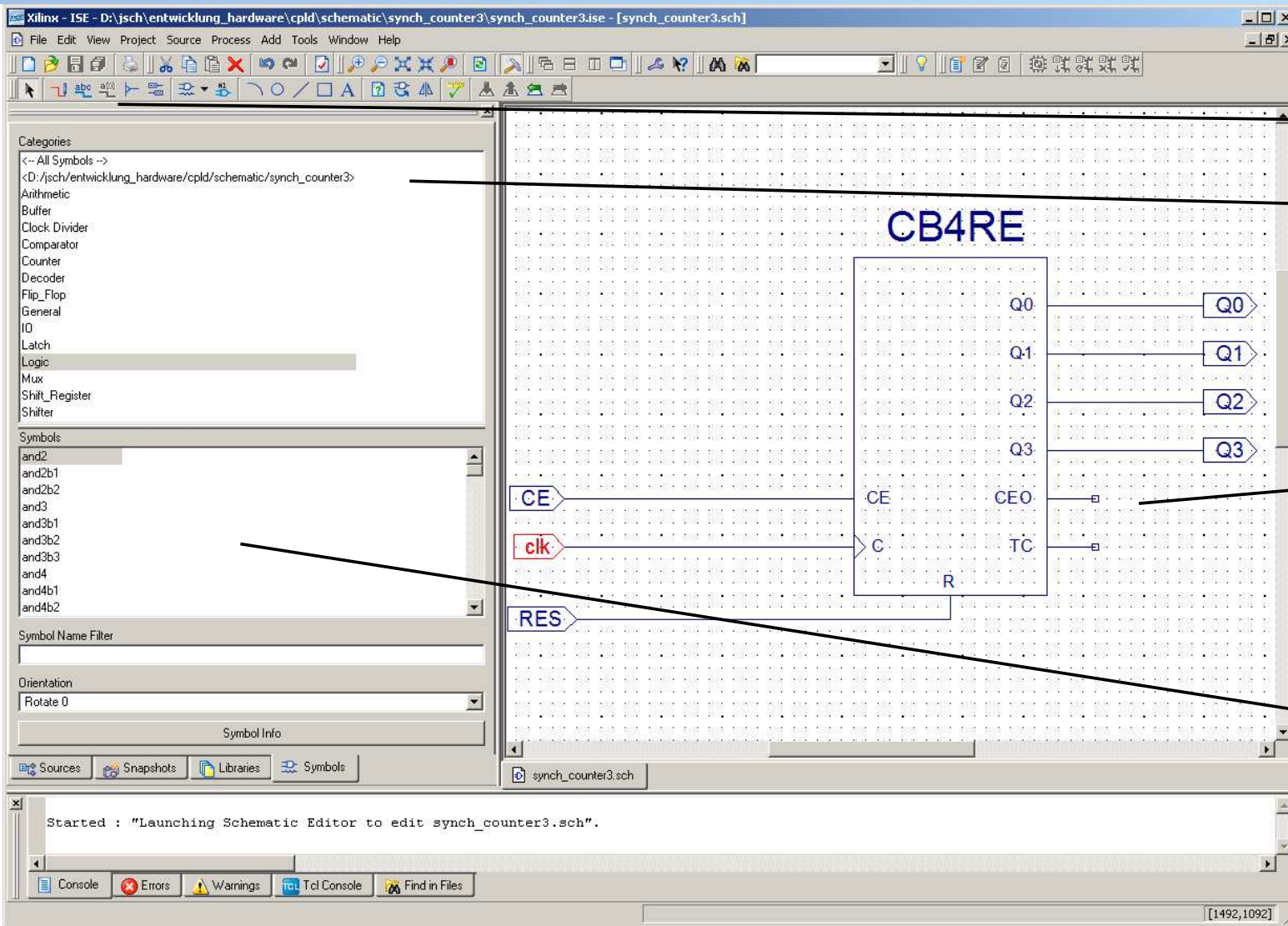Professur für VLSI-Entwurfssysteme, Diagnostik und Architektur
jsch@ite.inf.tu-dresden.de





Verdrahtung Pins

Bibliotheken

Schematic-entwurf


Bibliotheks-elemente

 

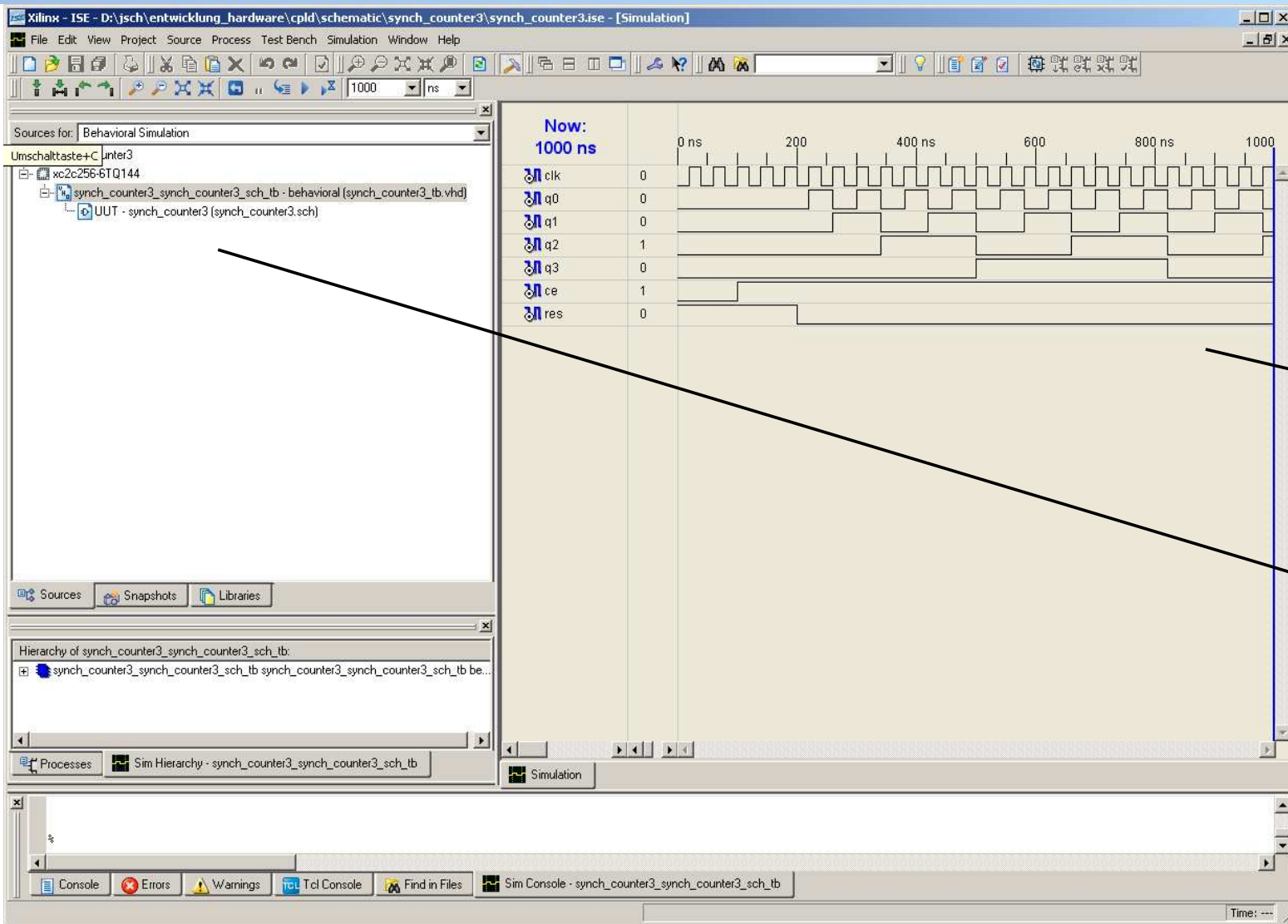


**ISE-
Simulator**

**Verhaltens-
simulation**

 

5 Zusammenfassung

 

J. Schneider
Technische Universität Dresden
Institut für Technische Informatik
Professur für VLSI-Entwurfssysteme, Diagnostik und Architektur
jsch@ite.inf.tu-dresden.de

- ❖ Evaluierung des Xilinx CPLD XC2-XL Prototypingboards im ISE-Entwurfsablauf
- ❖ Erstellung zusätzlicher Leiterkarten für Ein- und Ausgabe
- ❖ Erstellung von Beispielen im ISE-Schematic Editor
- ❖ Dokumentation der Arbeiten

weitere notwendige Arbeiten:

- ❖ Erstellung weiterer zusätzlicher Leiterkarten für alle CPLD-Boards (z.B. Eagle, Ätzen – HiWi)
- ❖ Festlegung der endgültigen Aufgabenstellungen
- ❖ Erstellung von Aufgabenstellungen
- ❖ Test durch freiwillige Studenten

